



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

ELEKTRO- UND
INFORMATIONSTECHNIK

FORMELSAMMLUNG SIGNALE UND SYSTEME (SUS)

nach Vorlesungsunterlagen von
R.Huber, S.Hipp, A.Maier, R.Sattler, A.Sehr, T.Stücke

Originalversion:

Ayham Alhulaibi

Überarbeitet von:

Bastian Nagler

Letzter Stand:

WiSE 25/26

Lizenz:

GPLv3

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen	1
1.1	Einheiten	1
1.2	Quadratische Formeln	1
1.3	Logarithmische Maße/Pegel	1
1.3.1	Rechnen mit Logarithmen	1
1.4	Rechnen mit Potenzen	1
1.5	Rechnen mit Wurzeln	1
1.6	Trigonometrische Formeln	1
2	Zweitore, Vierpole	2
2.1	Zweitorgleichungen	2
2.1.1	Matrizenrechnung	2
2.1.2	Parameterumrechnung	2
2.2	Betriebsarten, Bezugspfeilsystem	2
2.3	ZT-Eigenschaften	2
2.4	Matrizen elementarer Zweitore	3
2.5	Zusammenschalten von Zweitoren	4
2.5.1	Torbedingungen	4
2.5.2	Zweitor-Schaltungen	4
2.5.3	Idealer Trennverstärker/OP	4
2.5.4	Operationsverstärker (OP)	4
2.6	Ersatzschaltbilder	4
2.6.1	Ideale gesteuerte Quellen	4
2.6.2	Lineare gesteuerte Quellen	4
2.6.3	Ersatzschaltbilder (ESB)	5
2.7	Beschaltete Zweitore	5
2.7.1	Ein- und Ausgangsimpedanz an Tor 1/2	5
2.7.2	Ersatzquelle	5
2.7.3	Wellenwiderstand	5
2.7.4	Scheinleistungsanpassung	5
2.7.5	Kettenwiderstand	5
3	Signale im Zeitbereich	6
3.1	Signalcharakterisierung	6
3.2	Elementarsignale	6
4	Systeme	7
4.1	Eigenschaften	7
4.2	LTI-Systeme im Zeitbereich	7
4.2.1	Beschreibung	7
4.2.2	Differentialgleichung (DGL)	7
4.2.3	Impuls & Sprungantwort	7
4.2.4	Faltung	7
4.3	LTI-Systeme im Frequenzbereich	8
4.3.1	Frequenzgang	8
4.3.2	Übertragungsfunktion (\hat{U} -Fkt.)	8
4.3.3	Gebrochen-rationale \hat{U} -Fkt.	8
4.3.4	Pol-Nullstellen-Diagramm	8
4.3.5	Frequenzgang aus dem P/N-Diagramm	8
4.4	Zusammenschaltung LTI-Systeme	9
4.5	Bode-Diagramm	9
4.5.1	Merkmale	9
4.5.2	Leitfaden	9
4.5.3	Kettenschaltung, Inverse Übertragungsfunktion	10
4.6	Elementare Übertragungsglieder	11
4.7	Elementare Filter	14
4.8	Übersicht wichtiger Übertragungsglieder	15

5 Fourierreihe periodischer Signale	16
5.1 Reelle Fourierreihe (FR)	16
5.2 Komplexe Fourierreihe	16
5.3 Symmetrieeigenschaften	16
5.3.1 Halbwellsymmetrie	16
5.4 Verschiebungssatz	16
5.5 FR und LTI-Systeme	17
5.6 FR-Tabelle - Bischoff	17
5.7 Kenngrößen periodischer Signale	22
5.7.1 Effektivwert, Klirrfaktor, Mischgrößen	22
5.7.2 Leistungen	22
6 Fourier-Transformation (FT)	23
6.1 Hin- und Rücktransformation	23
6.2 FT periodischer Signale	23
6.3 Zeit-Bandbreite-Gesetz	23
6.4 Eigenschaften der FT	24
6.5 Symmetrieeigenschaften	24
6.6 Korrespondenzen der FT	24
6.7 Faltungsregeln	24
7 Laplace-Transformation (LPT)	25
7.1 LTI-Systeme im Bildbereich (BB)	25
7.2 Impuls- und Sprungantwort im BB	25
7.3 P/N-Diagramm: Systemeigenschaften	25
7.3.1 Zusammenhang LPT \leftrightarrow FT	25
7.4 Partialbruchzerlegung (PBZ)	25
7.5 Eigenschaften der LPT	25
7.5.1 Ableitungen	25
7.6 Korrespondenzen der LPT	26
8 Schaltvorgänge	27
8.1 Berechnungsmethoden	27
8.1.1 Vereinfachte Methode	27
8.1.2 Laplace-Transformation der DGL	27
8.1.3 Leere Energiespeicher mit LPT & KWR	27
8.1.4 Vorgeladene Energiespeicher mit LPT	27
8.2 Quellenumwandlung	27
8.3 Bauteilgleichungen	27
8.4 Wichtige Verläufe	27
9 Zeitdiskrete Systeme	28
9.1 Elementare, zeitdiskrete Signale	28
9.2 A/D-Wandlung	28
9.3 Zeitdiskrete LTI-Systeme	29
9.3.1 Systemeigenschaften	29
9.3.2 Impuls- & Systemantwort, Faltung	29
9.3.3 Faltung mit Hilfstabelle	29
9.3.4 Differenzengleichung \Leftrightarrow Ü-Fkt.	29
9.3.5 Signalflussplan/-graph	29
9.4 Zeitdiskrete Signale im Spektrum	29
9.5 Zeitdiskrete Fouriertransformation	30
9.6 z-Transformation	30
9.6.1 Rücktransformation mit PBZ	30
9.6.2 Eigenschaften der z-Transformation	30
9.6.3 Korrespondenzen der z-Transformation	30
9.7 LTI-Systeme im Bildbereich	31
9.7.1 Impuls- und Sprungantwort im BB	31
9.7.2 PN-Diagramm \Rightarrow Frequenzgang	31
9.7.3 Systemantwort auf harm. Eingangssignale	31
9.7.4 Klassifizierung von Systemen	31

1 Grundlagen

1.1 Einheiten

Größe	Symbol	Einheit
Kapazität	C	$F = \frac{As}{V}$
Induktivität	L	$H = \frac{Vs}{A}$

1.2 Quadratische Formeln

$$x^2 + px + q = 0 \rightarrow x_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \quad a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$(-j\omega)^2 = -\omega^2$$

1.3 Logarithmische Maße/Pegel

Feldgröße F_n : Spannung, Strom

Leistungsgröße P_n : Energie, Leistung

- **relativer Pegel/Maß a in Dezibel [dB]**

$$a [\text{dB}] = 20 \cdot \lg \frac{F_2}{F_1} \quad a [\text{dB}] = 10 \cdot \lg \frac{P_2}{P_1}$$

$$\frac{F_2}{F_1} = 10^{\frac{a[\text{dB}]}{20\text{dB}}} \quad \frac{P_2}{P_1} = 10^{\frac{a[\text{dB}]}{10\text{dB}}}$$

- **absoluter Pegel L mit Bezugsgrößen F_0, P_0**

$$L [\text{dB}] = 20 \cdot \lg \frac{F_1}{F_0} \quad L [\text{dB}] = 10 \cdot \lg \frac{P_1}{P_0}$$

$$\frac{F_1}{F_0} = 10^{\frac{L[\text{dB}]}{20\text{dB}}} \quad \frac{P_1}{P_0} = 10^{\frac{L[\text{dB}]}{10\text{dB}}}$$

Einheit	Bezugswert	Formelzeichen
dBm, dB(mW)	$P_0 = 1\text{mW}$	$L_{\text{p/mW}}$
dBW, dB(W)	$P_0 = 1\text{W}$	$L_{\text{p/W}}$
dBV, dB(V)	$F_0 = 1\text{V}$	L_V

1.3.1 Rechnen mit Logarithmen

Rechenregeln für Logarithmen (10er-Basis): $x, y, a > 0$

$$\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y) \quad \log\left(\frac{x}{y}\right) = \log(x) - \log(y)$$

$$\log(x^{\pm a}) = \pm a \cdot \log(x) \quad \log \sqrt[n]{x} = \frac{1}{a} \cdot \log(x)$$

1.4 Rechnen mit Potenzen

a : Basis m, n : Exponent

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

$$(a^m)^n = (a^n)^m = a^{m \cdot n} \quad a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n \quad (b \neq 0) \quad a^b = e^{b \cdot \ln a}$$

$$a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

1.5 Rechnen mit Wurzeln

a : Radikant n : Wurzelexponent

Merke: $\sqrt[n]{a \pm b} \neq \sqrt[n]{a} \pm \sqrt[n]{b}$ $x = \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$

$$\sqrt[n]{a^m} = (a^m)^{\frac{1}{n}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m = a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{a^{\frac{1}{n}}} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n \cdot n}} = \sqrt[n \cdot n]{a}$$

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \left(a^{\frac{1}{n}}\right) \cdot \left(b^{\frac{1}{n}}\right) = (ab)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \frac{a^{\frac{1}{n}}}{b^{\frac{1}{n}}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \quad (b > 0)$$

1.6 Trigonometrische Formeln

siehe Papula Mathe-FS. S.94 & S.238 (komplexe Fkt.)

Komplex:

$$e^{j\pi k} = (-1)^k \quad \pm j = e^{\pm j\frac{\pi}{2}} \quad -j = e^{j\frac{3\pi}{2}}$$

$$e^{\pm j\omega_1 t} = \cos(\omega_1 t) \pm j \sin(\omega_1 t) \quad -1 = e^{\pm j\pi} \quad +1 = e^{j2\pi}$$

$$\cos(\omega_1 t) = \frac{e^{j\omega_1 t} + e^{-j\omega_1 t}}{2} \quad \sin(\omega_1 t) = \frac{e^{j\omega_1 t} - e^{-j\omega_1 t}}{2j}$$

Reell:

$$\cos\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(\omega_1 t) \quad \sin\left(\omega_1 t + \frac{\pi}{2}\right) = +\cos(\omega_1 t)$$

$$\cos\left(\omega_1 t - \frac{\pi}{2}\right) = +\sin(\omega_1 t) \quad \sin\left(\omega_1 t - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(\omega_1 t)$$

$$\cos(\omega_1 t \pm \pi) = -\cos(\omega_1 t) \quad \sin(\omega_1 t \pm \pi) = -\sin(\omega_1 t)$$

$$\cos(\omega_1 t) = -\cos(\pi + \omega_1 t) \quad \sin(\omega_1 t) = \sin(\pi - \omega_1 t)$$

$$\cos^2(\omega_1 t) = \frac{1}{2}[1 + \cos(2\omega_1 t)] \quad \sin^2(\omega_1 t) = \frac{1}{2}[1 - \cos(2\omega_1 t)]$$

$$\frac{\sin(\omega_1 t)}{\omega_1 t} = \text{si}(\omega_1 t) = \text{si}(-\omega_1 t)$$

Theoreme:


$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

$$\cos(a \pm b) = \cos(a) \cdot \cos(b) \mp \sin(a) \cdot \sin(b)$$

$$\sin(a \pm b) = \sin(a) \cdot \cos(b) \pm \cos(a) \cdot \sin(b)$$

$$\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 1 - 2\sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1$$

$$\sin(2a) = 2\sin(a) \cos(a)$$

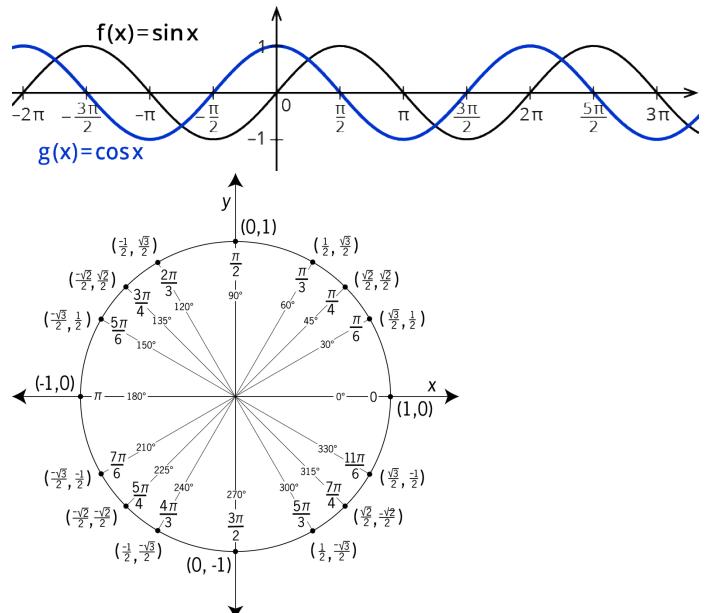

2 Zweitore, Vierpole

2.1 Zweitorgleichungen

- Admittanzform/ Admittanzmatrix $\underline{\mathbf{Y}}$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \underline{Y}_{11} \cdot U_1 + \underline{Y}_{12} \cdot U_2 & \left(\begin{array}{c} I_1 \\ I_2 \end{array} \right) &= \underline{\mathbf{Y}} \cdot \left(\begin{array}{c} U_1 \\ U_2 \end{array} \right) \\ I_2 &= \underline{Y}_{21} \cdot U_1 + \underline{Y}_{22} \cdot U_2 \end{aligned}$$

- Impedanzform/ Impedanzmatrix $\underline{\mathbf{Z}}$:

$$\begin{aligned} U_1 &= \underline{Z}_{11} \cdot I_1 + \underline{Z}_{12} \cdot I_2 & \left(\begin{array}{c} U_1 \\ U_2 \end{array} \right) &= \underline{\mathbf{Z}} \cdot \left(\begin{array}{c} I_1 \\ I_2 \end{array} \right) \\ U_2 &= \underline{Z}_{21} \cdot I_1 + \underline{Z}_{22} \cdot I_2 \end{aligned}$$

- Hybridform 1/ Reihenparallelmatrix $\underline{\mathbf{H}}$:

$$\begin{aligned} U_1 &= \underline{H}_{11} \cdot I_1 + \underline{H}_{12} \cdot U_2 & \left(\begin{array}{c} U_1 \\ I_2 \end{array} \right) &= \underline{\mathbf{H}} \cdot \left(\begin{array}{c} I_1 \\ U_2 \end{array} \right) \\ I_2 &= \underline{H}_{21} \cdot I_1 + \underline{H}_{22} \cdot U_2 \end{aligned}$$

- Hybridform 2/ Parallelreihenmatrix $\underline{\mathbf{C}}$:

$$\begin{aligned} I_1 &= \underline{C}_{11} \cdot U_1 + \underline{C}_{12} \cdot I_2 & \left(\begin{array}{c} I_1 \\ U_2 \end{array} \right) &= \underline{\mathbf{C}} \cdot \left(\begin{array}{c} U_1 \\ I_2 \end{array} \right) \\ U_2 &= \underline{C}_{21} \cdot U_1 + \underline{C}_{22} \cdot I_2 \end{aligned}$$

- Kettenform/ Kettenmatrix $\underline{\mathbf{A}}$:

$$\begin{aligned} U_1 &= \underline{A}_{11} \cdot U_2 + \underline{A}_{12} \cdot -I_2 & \left(\begin{array}{c} U_1 \\ I_1 \end{array} \right) &= \underline{\mathbf{A}} \cdot \left(\begin{array}{c} U_2 \\ -I_2 \end{array} \right) \\ I_1 &= \underline{A}_{21} \cdot U_2 + \underline{A}_{22} \cdot -I_2 \end{aligned}$$

2.1.1 Matrizenrechnung

siehe Papula FS S.204f.

$$[\underline{\mathbf{A}}] \cdot [\underline{\mathbf{B}}] = [\underline{\mathbf{C}}] \rightarrow \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

Bsp.: $c_{21} = a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21}$

$$\det(A) = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

$\det(A) = 0 \rightarrow$ nicht invertierbar.

2.1.2 Parameterumrechnung

	geg. $\underline{\mathbf{A}}$	geg. $\underline{\mathbf{Z}}$	geg. $\underline{\mathbf{Y}}$	geg. $\underline{\mathbf{H}}$	geg. $\underline{\mathbf{C}}$
ges. $\underline{\mathbf{A}}$	$A_{11} \ A_{12}$	$\frac{Z_{11}}{Z_{21}} \ \frac{\det Z}{Z_{21}}$	$\frac{-Y_{22}}{Y_{21}} \ \frac{-1}{Y_{21}}$	$\frac{-\det H}{H_{21}} \ \frac{-H_{11}}{H_{21}}$	$\frac{1}{C_{21}} \ \frac{C_{22}}{C_{21}}$
	$A_{21} \ A_{22}$	$\frac{1}{Z_{21}} \ \frac{Z_{22}}{Z_{21}}$	$\frac{-\det Y}{Y_{21}} \ \frac{-Y_{11}}{Y_{21}}$	$\frac{-H_{22}}{H_{21}} \ \frac{-1}{H_{21}}$	$\frac{C_{11}}{C_{21}} \ \frac{\det C}{C_{21}}$
ges. $\underline{\mathbf{Z}}$	$\frac{A_{11}}{A_{21}} \ \frac{\det A}{Z_{21}}$	$Z_{11} \ Z_{12}$	$\frac{Y_{22}}{\det Y} \ \frac{-Y_{12}}{\det Y}$	$\frac{\det H}{H_{22}} \ \frac{H_{12}}{H_{22}}$	$\frac{1}{C_{11}} \ \frac{-C_{12}}{C_{11}}$
	$\frac{1}{A_{21}} \ \frac{A_{22}}{A_{21}}$	$Z_{21} \ Z_{22}$	$\frac{-Y_{21}}{\det Y} \ \frac{Y_{11}}{\det Y}$	$\frac{-H_{21}}{H_{22}} \ \frac{1}{H_{22}}$	$\frac{C_{21}}{C_{11}} \ \frac{\det C}{C_{11}}$
ges. $\underline{\mathbf{Y}}$	$\frac{A_{22}}{A_{12}} \ \frac{-\det A}{A_{12}}$	$\frac{Z_{22}}{\det Z} \ \frac{-Z_{12}}{\det Z}$	$\frac{Y_{11}}{Y_{22}} \ \frac{Y_{12}}{Y_{22}}$	$\frac{1}{H_{11}} \ \frac{-H_{12}}{H_{11}}$	$\frac{\det C}{C_{22}} \ \frac{C_{12}}{C_{22}}$
	$\frac{-1}{A_{12}} \ \frac{A_{11}}{A_{12}}$	$\frac{-Z_{21}}{\det Z} \ \frac{Z_{11}}{\det Z}$	$\frac{Y_{21}}{Y_{11}} \ \frac{Y_{22}}{Y_{11}}$	$\frac{H_{21}}{H_{11}} \ \frac{\det H}{H_{11}}$	$\frac{-C_{21}}{C_{22}} \ \frac{1}{C_{22}}$
ges. $\underline{\mathbf{H}}$	$\frac{A_{12}}{A_{22}} \ \frac{\det A}{A_{22}}$	$\frac{\det Z}{Z_{22}} \ \frac{Z_{12}}{Z_{22}}$	$\frac{1}{Y_{11}} \ \frac{-Y_{12}}{Y_{11}}$	$\frac{H_{11}}{H_{22}} \ \frac{H_{12}}{H_{22}}$	$\frac{C_{22}}{\det C} \ \frac{-C_{12}}{\det C}$
	$\frac{-1}{A_{22}} \ \frac{A_{21}}{A_{22}}$	$\frac{-Z_{21}}{Z_{22}} \ \frac{1}{Z_{22}}$	$\frac{Y_{21}}{Y_{11}} \ \frac{\det Y}{Y_{11}}$	$\frac{H_{21}}{H_{22}} \ \frac{H_{22}}{H_{22}}$	$\frac{-C_{21}}{\det C} \ \frac{C_{11}}{\det C}$
ges. $\underline{\mathbf{C}}$	$\frac{A_{21}}{A_{11}} \ \frac{-\det A}{A_{11}}$	$\frac{1}{Z_{11}} \ \frac{-Z_{12}}{Z_{11}}$	$\frac{\det Y}{Y_{22}} \ \frac{Y_{12}}{Y_{22}}$	$\frac{H_{22}}{\det H} \ \frac{-H_{12}}{\det H}$	$\frac{C_{11}}{C_{21}} \ \frac{C_{12}}{C_{22}}$
	$\frac{-1}{A_{11}} \ \frac{A_{12}}{A_{11}}$	$\frac{Z_{21}}{Z_{11}} \ \frac{\det Z}{Z_{11}}$	$\frac{-Y_{21}}{Y_{22}} \ \frac{1}{Y_{22}}$	$\frac{-H_{21}}{\det H} \ \frac{H_{11}}{\det H}$	$\frac{C_{21}}{C_{11}} \ \frac{C_{22}}{C_{22}}$

2.2 Betriebsarten, Bezugspfeilsystem

Betrieb von Seite 1,
Last an Tor 2.

Betrieb von Seite 2,
Last an Tor 1.

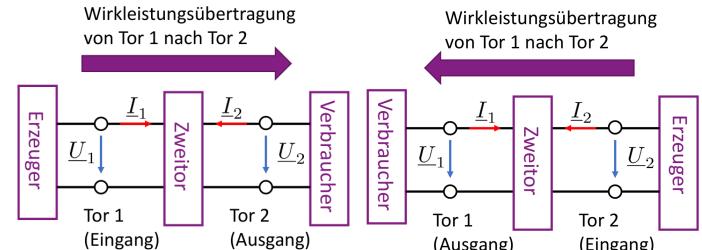










Bild zeigt: Symmetrisches Bezugspfeilsystem.


2.3 ZT-Eigenschaften

	Umkehrbarkeit	Symmetrie	Rückwirkungsfreiheit
Z	$Z_{12} = Z_{21}$	$Z_{11} = Z_{22}$	$Z_{12} = 0$
Y	$Y_{12} = Y_{21}$	$Y_{11} = Y_{22}$	$Y_{12} = 0$
A	$\det[A] = 1$	$A_{11} = A_{22}$	$\det[A] = 0$
H	$H_{12} = -H_{21}$	$\det[H] = 1$	$H_{12} = 0$
C	$C_{12} = -C_{21}$	$\det[C] = 1$	$C_{12} = 0$

- Umkehrbares (reziprokes) ZT: nur 3 Parameter, Ursache und Wirkung tauschen Torseiten → gleiches Verhalten.
- (Widerstands-)symmetrisches ZT: Eingangswiderstände in beiden Betriebsarten gleich, Ein- und Ausgang vertauschbar.
- Umkehrbares und symmetrisches ZT = längssymmetrisch: nur 2 Parameter.
- Passives ZT aus R,L,C,M-Bauteilen ist immer umkehrbar.
- Rückwirkungsfreies (unilaterales) ZT: nur 3 Parameter, Energieübertragung nur von Eingang auf Ausgang. → siehe Kap. 2.5.3.
- Spiegelung entlang der horizontalen Achse → Gleiche Zweitormatrix.

2.4 Matrizen elementarer Zweitore

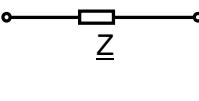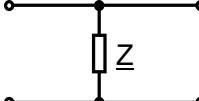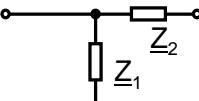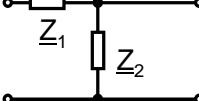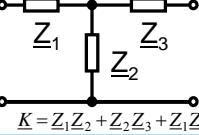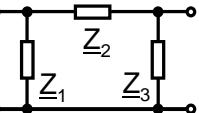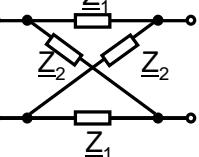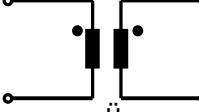	[Z]	[Y]	[H]	[C]	[A]
	---	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z} & -\frac{1}{Z} \\ -\frac{1}{Z} & \frac{1}{Z} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} Z & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & Z \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} Z & Z \\ Z & Z \end{bmatrix}$	---	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \frac{1}{Z} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z} & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{Z} & 1 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} Z_1 & Z_1 \\ Z_1 & Z_1 + Z_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} & -\frac{1}{Z_2} \\ -\frac{1}{Z_2} & \frac{1}{Z_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} & \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \\ -\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} & \frac{1}{Z_1 + Z_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1} & -1 \\ 1 & Z_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & Z_2 \\ \frac{1}{Z_1} & 1 + \frac{Z_2}{Z_1} \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} Z_1 + Z_2 & Z_2 \\ Z_2 & Z_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1} & -\frac{1}{Z_1} \\ -\frac{1}{Z_1} & \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} Z_1 & 1 \\ -1 & \frac{1}{Z_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1 + Z_2} & -\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} & \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_1}{Z_2} & Z_1 \\ \frac{1}{Z_2} & 1 \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} Z_1 + Z_2 & Z_2 \\ Z_2 & Z_2 + Z_3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{Z_2 + Z_3}{K} & -\frac{Z_2}{K} \\ -\frac{Z_2}{K} & \frac{Z_1 + Z_2}{K} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{K}{Z_2 + Z_3} & \frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} \\ -\frac{Z_2}{Z_2 + Z_3} & \frac{1}{Z_2 + Z_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1 + Z_2} & -\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \\ \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} & \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_1}{Z_2} & Z_1 + Z_3 + \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_2} \\ \frac{1}{Z_2} & 1 + \frac{Z_3}{Z_2} \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} \frac{Z_1 \cdot (Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} & \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \\ \frac{Z_1 \cdot Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3} & \frac{Z_3 \cdot (Z_1 + Z_2)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} & -\frac{1}{Z_2} \\ -\frac{1}{Z_2} & \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{Z_1 \cdot (Z_2 + Z_3)}{Z_1 + Z_2 + Z_3} & \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} \\ -\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} & \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{Z_1 \cdot (Z_2 + Z_3)} & -\frac{Z_3}{Z_1 \cdot (Z_2 + Z_3)} \\ \frac{Z_3}{Z_1 \cdot (Z_2 + Z_3)} & \frac{Z_2 \cdot Z_1}{Z_2 + Z_3} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 + \frac{Z_2}{Z_3} & Z_2 \\ \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_3} + \frac{Z_2}{Z_1 \cdot Z_3} & 1 + \frac{Z_2}{Z_1} \end{bmatrix}$
	$\begin{bmatrix} \frac{Z_2 + Z_1}{2} & \frac{Z_2 - Z_1}{2} \\ \frac{Z_2 - Z_1}{2} & \frac{Z_2 + Z_1}{2} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{Y_2 + Y_1}{2} & \frac{Y_2 - Y_1}{2} \\ \frac{Y_2 - Y_1}{2} & \frac{Y_2 + Y_1}{2} \end{bmatrix}$	---	---	$\begin{bmatrix} \frac{Z_2 + Z_1}{Z_2 - Z_1} & \frac{2 \cdot Z_1 \cdot Z_2}{Z_2 - Z_1} \\ \frac{2}{Z_2 - Z_1} & \frac{Z_2 + Z_1}{Z_2 - Z_1} \end{bmatrix}$
	---	---	$\begin{bmatrix} 0 & i\ddot{u} \\ -i\ddot{u} & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{i\ddot{u}} \\ \frac{1}{i\ddot{u}} & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \ddot{u} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\ddot{u}} \end{bmatrix}$
	---	---	$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

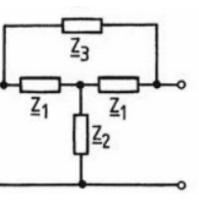	(Y)	(Z)
	$\begin{aligned} \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1^2 + 2 \cdot Z_1 \cdot Z_2} + \frac{1}{Z_3} & \quad -\left(\frac{Z_2}{Z_1^2 + 2 \cdot Z_1 \cdot Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right) \\ -\left(\frac{Z_2}{Z_1^2 + 2 \cdot Z_1 \cdot Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right) & \quad \frac{Z_1 + Z_2}{Z_1^2 + 2 \cdot Z_1 \cdot Z_2} + \frac{1}{Z_3} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \frac{Z_1^2 + Z_1 \cdot Z_3 + Z_2}{2 \cdot Z_1 + Z_3} + Z_2 & \quad \frac{Z_1^2}{2 \cdot Z_1 + Z_3} + Z_2 \\ \frac{Z_1^2}{2 \cdot Z_1 + Z_3} + Z_2 & \quad \frac{Z_1^2 + Z_1 \cdot Z_3 + Z_2}{2 \cdot Z_1 + Z_3} + Z_2 \end{aligned}$


2.5 Zusammenschalten von Zweitoren

2.5.1 Torbedingungen

Erfüllung durch: ideale Übertrager, Kurzschlussschleife, Parallelschaltung längs-symmetrischer Zweitore.

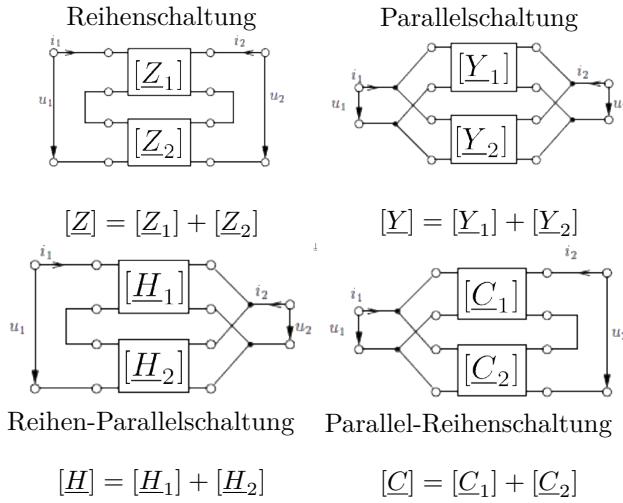
2.5.2 Zweitor-Schaltungen

Torbedingung muss für ZT-Schaltungen erfüllt sein!



- Kettenschaltung:

Torbedingung wird immer eingehalten!

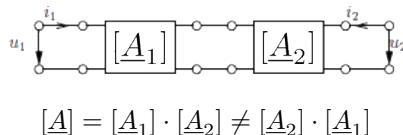


Reihenfolge beachten! **Nicht** kommutativ!

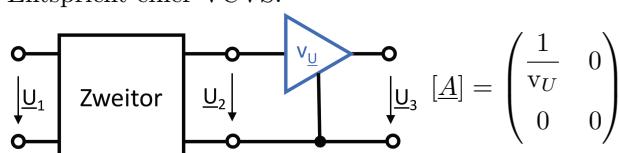2.5.3 Idealer Trennverstärker/OP

Idealer Trennverstärker v_U als idealer OP.


Zweck: Rückwirkungsfreiheit einer Kettenschaltung.
Entspricht einer VCVS.



$Z_{E/A}$: Ein-/Ausgangswiderstand, v_D : Differenzverstärkung.

2.5.4 Operationsverstärker (OP)

- nicht-inventierender OP

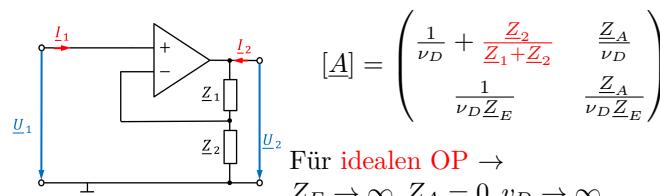

ideale Spannungs-Verstärkung:

$$v_u = \frac{U_2}{U_1} = \frac{1}{A_{11}} = \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2} = 1 + \frac{Z_1}{Z_2}$$

- inventierender OP

Für **idealen OP** $\rightarrow Z_E \rightarrow \infty, Z_A = 0, v_D \rightarrow \infty$.

$$[A] = - \begin{pmatrix} \frac{v_D Z_1 + Z_2}{v_D Z_2} & \frac{Z_A}{v_D} \left(1 + \frac{Z_1}{Z_2}\right) \\ \frac{1}{Z_2} & \frac{Z_A}{v_D Z_2} \end{pmatrix}$$

ideale Spannungs-Verstärkung:

$$v_u = \frac{1}{A_{11}} = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{Z_2}{Z_1}$$


2.6 Ersatzschaltbilder

2.6.1 Ideale gesteuerte Quellen

Ideale gesteuerte Quellen **nicht** ineinander umwandelbar!


VCVS: Spannungsgesteuerte Spannungsquelle

CCVS: Stromgesteuerte Spannungsquelle

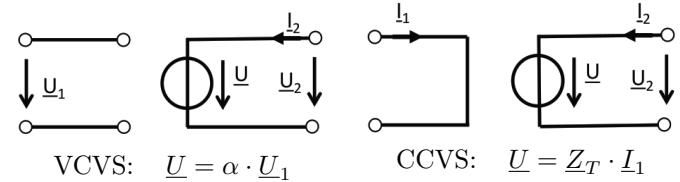

VCCS: Spannungsgesteuerte Stromquelle


CCCS: Stromgesteuerte Stromquelle

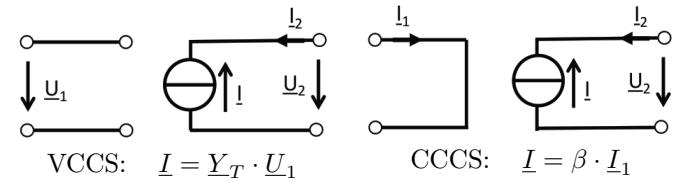

	VCVS	VCCS	CCVS	CCCS
[A]	$\alpha^{-1} 0$	$0 -Y_T^{-1}$	$0 0$	$0 0$
	$0 0$	$0 0$	$Z_T^{-1} 0$	$0 -\beta^{-1}$
[Z]			$Z_T 0$	
			$0 0$	
[Y]		$0 0$		
		$-Y_T 0$		
[H]				$0 0$
				$-\beta 0$
[C]	$0 0$			
	$\alpha 0$			

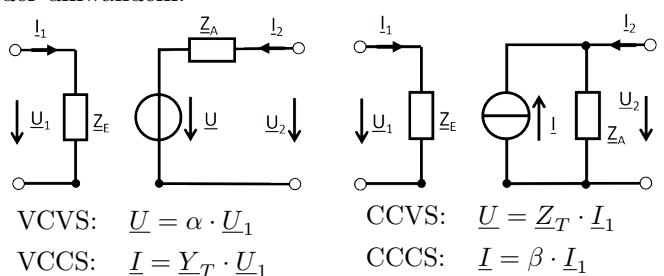2.6.2 Lineare gesteuerte Quellen


Alle Darstellungen sind äquivalent und lassen sich ineinander umwandeln!



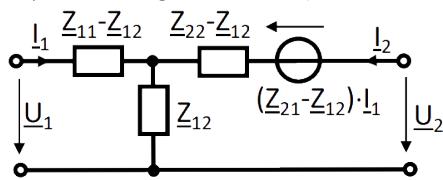2.6.3 Ersatzschaltbilder (ESB)


- T-ESB** bei gegebener $[Z]$ -Matrix:

$Z_{12} \neq Z_{21}$ mit gesteuerter Quelle.




- II-ESB** bei gegebener $[Y]$ -Matrix:

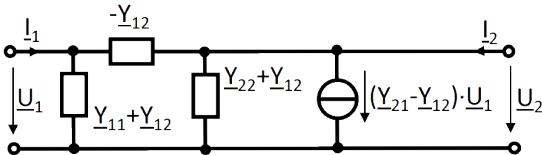$Y_{12} \neq Y_{21}$ mit gesteuerter Quelle.



- Hybrid-ESB** bei gegebener $[H]$ -Matrix


Bsp.: ESB für NPN-Transistor.

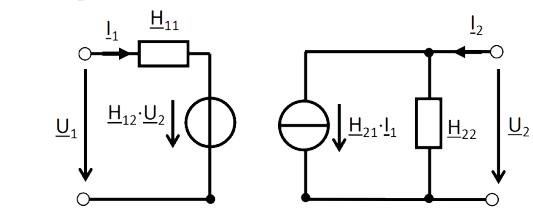

2.7 Beschaltete Zweitore

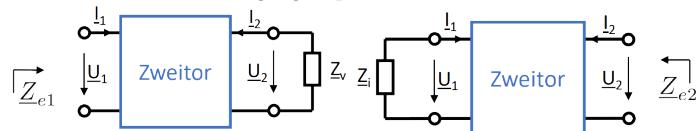2.7.1 Ein- und Ausgangsimpedanz an Tor 1/2


Z_V : Last an Tor 2 \rightarrow Eingangsimpedanz Z_{e1} , Betrieb von Seite 1
 Z_i : Last an Tor 1 \rightarrow Ausgangsimpedanz Z_{e2} , Betrieb von Seite 2



	Last an Tor 2	Last an Tor 1
Z	$Z_{e1} = Z_{11} - \frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{22} + Z_V}$	$Z_{e2} = Z_{22} - \frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{11} + Z_i}$
Y	$Y_{e1} = Y_{11} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{22} + Y_V}$	$Y_{e2} = Y_{22} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{11} + Y_i}$
A	$Z_{e1} = \frac{A_{11}Z_v + A_{12}}{A_{21}Z_v + A_{22}}$	$Z_{e2} = \frac{A_{22}Z_i + A_{12}}{Z_{21}Z_i + A_{11}}$
H	$Z_{e1} = H_{11} - \frac{H_{12}H_{21}}{H_{22} + Y_V}$	$Y_{e2} = H_{22} - \frac{H_{12}H_{21}}{H_{11} + Z_i}$
C	$Y_{e1} = C_{11} - \frac{C_{12}C_{21}}{C_{22} + Y_V}$	$Z_{e2} = C_{22} - \frac{C_{12}C_{21}}{C_{11} + Y_i}$

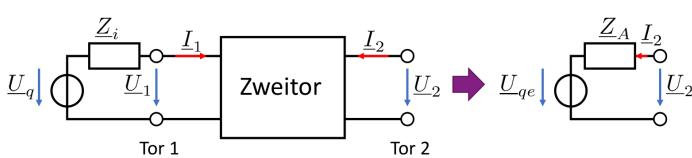2.7.2 Ersatzquelle


Berechnung Innenwiderstand Z_i eines Ersatz-Zweipols:
Quellen U_q kurzschließen. I_q unterbrechen.
Gilt nicht bei gesteuerten Quellen.



	Quelle an Tor 1	Quelle an Tor 2
A	$\underline{U}_{qe} = \frac{1}{A_{21}\underline{Z}_i + A_{11}}\underline{U}_q$	$\underline{U}_{qe} = \frac{\det(A)}{A_{21}\underline{Z}_i + A_{22}}\underline{U}_q$
Z	$\underline{U}_{qe} = \frac{Z_{21}}{Z_{11} + \underline{Z}_i}\underline{U}_q$	$\underline{U}_{qe} = \frac{Z_{12}}{Z_{22} + \underline{Z}_i}\underline{U}_q$
Y	$\underline{I}_{qe} = -\frac{Y_{21}}{Y_{11} + Y_i}\underline{I}_q$	$\underline{I}_{qe} = -\frac{Y_{12}}{Y_{22} + Y_i}\underline{I}_q$
H	$\underline{I}_{qe} = -\frac{H_{21}}{H_{11} + \underline{Z}_i}\underline{U}_q$	$\underline{U}_{qe} = \frac{H_{12}}{H_{22} + Y_i}\underline{I}_q$
	Quelle an Tor 1	Quelle an Tor 2
A	$Z_A = \frac{A_{22}Z_i + A_{12}}{A_{21}Z_i + A_{11}}$	$Z_A = \frac{A_{11}Z_i + A_{12}}{A_{21}Z_i + A_{22}}$
Z	$Z_A = Z_{22} - \frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{11} + \underline{Z}_i}$	$Z_A = Z_{11} - \frac{Z_{12}Z_{21}}{Z_{22} + \underline{Z}_i}$
Y	$Y_A = Y_{22} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{11} + Y_i}$	$Y_A = Y_{11} - \frac{Y_{12}Y_{21}}{Y_{22} + Y_i}$
H	$Y_A = H_{22} - \frac{H_{12}H_{21}}{H_{11} + \underline{Z}_i}$	$Z_A = H_{11} - \frac{H_{12}H_{21}}{H_{22} + Y_i}$

siehe Ausgangsimpedanz $Z_{e2} = Z_A$ (Quelle an Tor 1).

2.7.3 Wellenwiderstand

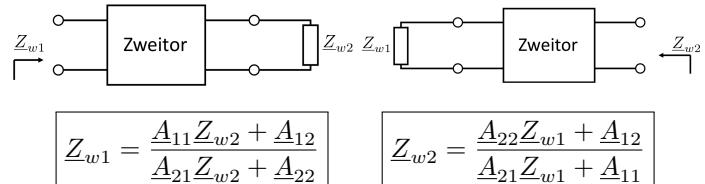

symmetrische ZT: $Z_{w1} = Z_{w2}$


	Z_{w1}	Z_{w2}
Z	$\sqrt{\frac{Z_{11} \det Z}{Z_{22}}}$	$\sqrt{\frac{Z_{22} \det Z}{Z_{11}}}$
Y	$\sqrt{\frac{Y_{22} \det Y}{Y_{11}}}$	$\sqrt{\frac{Y_{11} \det Y}{Y_{22}}}$
A	$\sqrt{\frac{A_{11} \cdot A_{12}}{A_{21} \cdot A_{22}}}$	$\sqrt{\frac{A_{22} \cdot A_{12}}{A_{21} \cdot A_{11}}}$
H	$\sqrt{\frac{H_{11} \det H}{H_{22}}}$	$\sqrt{\frac{H_{11}}{H_{22} \det H}}$
C	$\sqrt{\frac{C_{22}}{C_{11} \det C}}$	$\sqrt{\frac{C_{11} \det C}{C_{22}}}$

Messtechnische Ermittlung:

Z_{01} : Leerlauf - Tor 1
 Z_{k1} : Kurzschluss - Tor 1


$$\begin{aligned} Z_{w1} &= \sqrt{Z_{k1} \cdot Z_{01}} \\ &= \sqrt{\frac{A_{11} \cdot A_{12}}{A_{21} \cdot A_{22}}} \\ Z_{w2} &= \sqrt{Z_{k2} \cdot Z_{02}} \\ &= \sqrt{\frac{A_{22} \cdot A_{12}}{A_{21} \cdot A_{11}}} \end{aligned}$$

2.7.4 Scheinleistungsanpassung

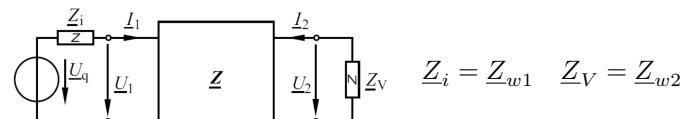

Beschaltet man jedes Tor mit seinem Wellenwiderstand, so liegt Scheinleistungsanpassung vor.

2.7.5 Kettenwiderstand

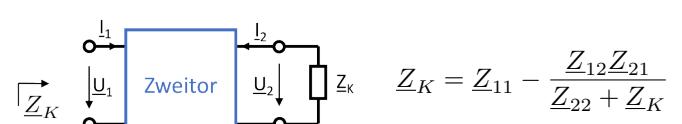

Schaltet man eine große Zahl gleicher ZT in Kette, so nähert sich der Eingangswiderstand dem Kettenwiderstand Z_K an.
Lösung der obigen Gleichung:

$$Z_K = \frac{1}{2}(Z_{11} - Z_{22} \pm \sqrt{(Z_{11} - Z_{22})^2 + 4 \cdot \det Z})$$

Symmetrische ZT: Kettenwiderstand = Wellenwiderstand.


3 Signale im Zeitbereich

3.1 Signalcharakterisierung

- Kontinuierlich \leftrightarrow Diskret
- Deterministisch \leftrightarrow Stochastisch
Deterministisch: $x(t)$ mathematisch beschreibbar.
Stochastisch: Signal zufällig, kein $x(t)$.
- Periodisch \leftrightarrow Aperiodisch
Periodisch, wenn $x(t) = x(k \cdot t + T_p)$ mit $T_p = \frac{2\pi}{k}$
 T_p : Grundperiode/Periodendauer
- Gerade $x(-t) = x(t) \leftrightarrow$ Ungerade: $x(-t) = -x(t)$

Zerlegung des Signals:

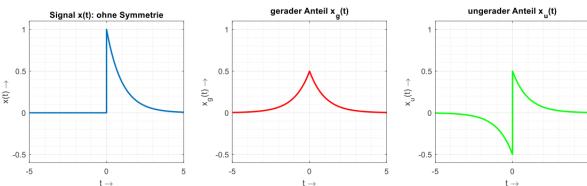- gerader Anteil: $x_G = \frac{1}{2} [x(t) + x(-t)]$
- ungerader Anteil: $x_U = \frac{1}{2} [x(t) - x(-t)]$
- gemischtes Signal: $x(t) = x_G + x_U$



- Energie \leftrightarrow Leistung
(Gesamt-)Energie:

$$E_x = \int_{t=-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt \quad (0 < E_x < \infty)$$

Mittlere Leistung:

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} |x(t)|^2 dt \quad (0 < P_x < \infty)$$

Ein Signal ist nie Energie- und Leistungssignal gleichzeitig!

- Korrelationsfunktion
Maß für die Ähnlichkeit zweier Energiesignale.

$$r_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot y(t + \tau) dt$$

• Signaloperationen

Manipulation/Transformation mit folgenden Parametern:

$$f(t) = A \cdot f(\pm b \cdot (t - t_0)) \leftrightarrow A \cdot f\left(\frac{t - t_0}{b}\right)$$

- Zeitverschiebung $t - t_0$: nach **rechts**!
- Zeitskalierung:
Multiplikation mit $b > 1$: Stauchung
Multiplikation mit $0 < b < 1$: Dehnung
Division durch $b > 0$: Dehnung
- Zeitumkehr/-invertierung:
 $-1 \cdot b$: Spiegelung an y-Achse
- Signalinvertierung:
 $-A \cdot f(t)$: Spiegelung an x-Achse

Wichtig: Reihenfolge beachten!
Erst Verschieben, dann Skalieren/Invertieren!

3.2 Elementarsignale

- Sprung-, Heavyside-Fkt., Einheitssprung ε , σ

$$\varepsilon(t) = \varepsilon(k \cdot t) = \begin{cases} 0 & \text{für } t < 0 \\ 1 & \text{für } t \geq 0 \end{cases}$$

Verschoben, Start bei t_0 :

$$\varepsilon(t - t_0) = \begin{cases} 0 & \text{für } t_0 < 0 \\ 1 & \text{für } t_0 \geq 0 \end{cases}$$

- Dirac-Impuls δ

$$\int_{t=-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

- Höhe = ∞ , Fläche = 1.
- Zusammenhang mit Sprungfunktion:

$$\int_{\tau=-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t) \quad \boxed{\frac{d}{dt} \varepsilon(t) = \delta(t)}$$
- Ausblendeneigenschaft:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0) \cdot y(t) dt = y(t_0)$$

- Zeitskalierung: $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$

- Dreieckimpuls Λ
Fläche = 1.

$$\Lambda(t) = \begin{cases} 0 & \text{für } |t| > 1 \\ 1 - |t| & \text{für } |t| \leq 1 \end{cases}$$

- Rechteckfunktion rect
 T : Breite

$$\hat{u} \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} \hat{u} & \text{für } |t| \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{für } |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$$

Darstellbar durch Sprungfkt. ε :

$$\hat{u} \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \hat{u} \left[\varepsilon\left(t + \frac{T}{2}\right) - \varepsilon\left(t - \frac{T}{2}\right) \right]$$

- Komplexe Exponentialfunktion e^{st}
siehe Kap. 4.3.2.

$$x(t) = \underline{A} \cdot e^{st} = \underline{A} \cdot e^{(\sigma+j\omega)t} = |\underline{A}| \cdot e^{j\varphi} \cdot e^{(\sigma+j\omega)t}$$

- Si-Funktion

$$\text{si}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{für } x \neq 0 \\ 1 & \text{für } x = 0 \end{cases}$$

Nullstellen: $\text{si}(k\pi) = 0$ für $k \geq 1, k \in \mathbb{Z}$

4 Systeme

4.1 Eigenschaften

1. Speicher

-frei: Vollständige Beschreibung durch xy-Kennlinie, Ausgang $y(t = t_0)$ nur von aktuellen Eingangswerten $x(t = t_0)$ abhängig → gedächtnislos.

$$\text{z.B. } y(t) = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot x(t)$$

-behaftet: Ausgang inkl. vergangene Werte, keine vollständige Beschreibung durch xy-Kennlinie.

$$\text{z.B. } y(t) = x(t) \cdot 2x(t - 1)$$

2. Kausalität

Ausgang $y(t = t_0)$ hängt nur von aktuellen + vorherigen Eingangswerten $x(t \leq t_0)$ ab. Keine Zukunftswerte!

Aus Speicherfreiheit folgt Kausalität, nicht umgekehrt.

$$\text{z.B. } y(t) = \int_{t-5}^t x(\tau) d\tau$$

Kausale gebr. rationale Fkt.: Nennergrad \geq Zählergrad. Impulsantwort $h(t)$ kausal, falls $t < 0 \rightarrow h(t) = 0$. Signal beginnt ab $t = 0 \rightarrow$ Kausal, da rechtsseitig.

3. (BIBO-)Stabilität

BIBO: beschränkter Eingang → beschränkter Ausgang.

LTI-System ist **stabil**, wenn

- $h(t)$ absolut integrierbar ist: $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$
- P/N-Diagramm: **alle** Pole links der ω -Achse
- P/N-Diagramm: ω -Achse. \in Kb (siehe Kap. 7.3)
- *zeitdiskret (ZD):* EK \in Kb
- *ZD:* alle Pole innerhalb des EK
- *ZD:* $h(n)$ absolut summierbar: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$

z.B.: $y(t) = 50 \cdot x^3(t)$, instabil: $y(t) = e^t \cdot x(t)$

4. Zeitinvarianz

Eingang zeitverschoben → Ausgang zeitverschoben.

$$x(t - t_0) = y(t - t_0)$$

Zeitvariant: z.B. $y(t) = t \cdot \sin(t)$

5. Linearität

Lineares System: Superpositionsprinzip gilt mit

- Additivität: $S\{x_1(t)\} + S\{x_2(t)\} = S\{x_1(t) + x_2(t)\}$
- Homogenität: $S\{c \cdot x(t)\} = c \cdot S\{x(t)\}$

Eingang: Zerlegung in (un-)gerade Teilsignale.
Ausgang: Superposition der Einzelantworten.

4.2 LTI-Systeme im Zeitbereich

4.2.1 Beschreibung

LTI-Systeme: Linear Time Invariant.

Operatoren: $+, -, \frac{d}{dt}, \int, t - t_0$ (Verzögerung)

4.2.2 Differenzialgleichung (DGL)

- Bestimmung Eingangs-/Ausgangsgrößen der Schaltung.
- Gleichgewicht: Maschengleichung für u , Knotengleichungen für i aufstellen.
- DGL enthält nur Konstanten (C, L), u bzw. i in der Grundform und beliebiger Ableitung (bzw. deren Integrale). Integrale durch Ableiten eliminieren.
- u, i durch Systemgrößen mithilfe von Bauteileigenschaften ausdrücken, Schaltung beachten!
- Bauteil-/Zweipolgleichungen:

$u_R = R \cdot i$	$i_c = C \cdot \frac{du_C}{dt}$	$u_L = L \cdot \frac{di_L}{dt}$
-------------------	---------------------------------	---------------------------------

- DGL 2. Ordnung allgemein:

$$\underbrace{a_2 \ddot{x}_a + a_1 \dot{x}_a + a_0 x_a}_{\text{Ausgangsgrößen}} = \underbrace{b_2 \ddot{x}_e + b_1 \dot{x}_e + b_0 x_e}_{\text{Eingangsgrößen}}$$

4.2.3 Impuls & Sprungantwort

Impulsanregung	Impulsantwort
$x(t) = \delta(t)$	$y(t) = h(t) = S\{\delta(t)\}$
$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot \delta(t - \tau) d\tau$ $\delta(t) = \frac{d}{dt} \varepsilon(t)$	$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau$ $= x(t) * h(t)$ $h(t) = \frac{d}{dt} g(t)$
Sprunganregung	Sprungantwort
$x(t) = \varepsilon(t)$	$y(t) = g(t) = S\{\varepsilon(t)\}$
$\varepsilon(n) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau$	$g(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau$

4.2.4 Faltung

Aus $h(t)$ eines LTI-Systems und Eingang $x(t)$ lässt sich Ausgang $y(t)$ durch Faltung bestimmen:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) \cdot h(t - \tau) d\tau = [x(t) * h(t)]$$

- $\delta(t)$: neutrales Element der Faltung

$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$

- Faltung mit verschobenen Dirac-Impuls
→ Verschiebung des Signals:

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

Rechenregeln

- $a * b = b * a$ kommutativ
- $a * [b * c] = [a * b] * c$
- $a \cdot (f * g) = (a \cdot f) * g = f * (a \cdot g)$
- $a * [b + c] = a * b + a * c$

4.3 LTI-Systeme im Frequenzbereich

4.3.1 Frequenzgang

- Frequenzgang für U_2/U_1 :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{A_{11}} = \frac{\underline{Y}(\omega)}{\underline{X}(\omega)} = \frac{\underline{U}_2(\omega)}{\underline{U}_1(\omega)} = |\underline{H}(\omega)| \cdot e^{j\varphi_H(\omega)}$$

- Amplitudengang**, Betragsfrequenzgang:

Amplitudenänderung des Eingangs um Faktor $H(\omega)$.

$$H(\omega) = |\underline{H}(\omega)| = \frac{|\underline{Y}(\omega)|}{|\underline{X}(\omega)|} \begin{cases} > 1 & \text{Verstärkung} \\ < 1 & \text{Dämpfung} \end{cases}$$

- Phasengang**, Phasenfrequenzgang:

Winkeländerung des Eingangs um Phase $\varphi(\omega)$, Signalverzögerung.

$$\varphi_H(\omega) = \arg\{\underline{H}(\omega)\} = \varphi_Y(\omega) - \varphi_X(\omega)$$

$$\varphi_H = \arctan\left(\frac{\text{Im}}{\text{Re}}\right)$$

4.3.2 Übertragungsfunktion (Ü-Fkt.)

- Eigenfunktion, komplexe Exponentialfkt.

$x(t) = e^{st}$ ist Eigenfunktion eines LTI-Systems S . Eigenwert λ ist die Übertragungsfunktion $\underline{H}(s)$.

$$y(t) = \lambda \cdot x(t) = S\{e^{st}\} = \underline{H}(s) \cdot e^{st}$$

Übertragungsfunktion der Impulsantwort:

$$\lambda = \underline{H}(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) \cdot e^{-s\tau} d\tau$$

Harmonische e-Fkt. $e^{j\omega t}$: Sonderfall von e^{st} mit $s = j\omega + \sigma$ für $\sigma = 0 \rightarrow$ Frequenzgang $\underline{H}(\omega)$.

- Veranschaulichung der Eigenfunktion

$x(t) = e^{st}$ mit $s = \sigma + j\omega$:

$$\sigma \triangleq \text{Amplitude} \begin{cases} \sigma \leq 0 & \text{exponentiell abklingend} \\ \sigma = 0 & \text{konstante Amplitude} \\ \sigma \geq 0 & \text{exponentiell zunehmend} \end{cases}$$

$$\omega \triangleq \text{Rotation} \begin{cases} \omega \leq 0 & \text{Zeiger rotiert mit UZS} \\ \omega = 0 & \text{Zeiger rotiert nicht} \\ \omega \geq 0 & \text{Zeiger rotiert gegen UZS} \end{cases}$$

- Übertragungsfunktion mit $s = \sigma + j\omega$

Zur Anwendung der komplexen Wechselstromrechnung:

$$\underline{H}(s) = \frac{\underline{Y}(s)}{\underline{X}(s)} = \frac{\underline{U}_2(s)}{\underline{U}_1(s)}$$

4.3.3 Gebrochen-rationale Ü-Fkt.

Grad N des Nennerpolynoms = Ordnung des LTI-Systems, Anzahl unabhäng. Energiespeicher (L, C).

Kausales System, wenn Nennergrad $N \geq$ Zählergrad M .

$$\underline{H}(s) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot s^m}{\sum_{n=0}^N a_n \cdot s^n}$$

Beispiel: DGL 2.Ordnung im Zeitbereich:

$$a_2\ddot{y}(t) + a_1\dot{y}(t) + a_0y(t) = b_2\ddot{x}(t) + b_1\dot{x}(t) + b_0x(t)$$

→ Ü-Funktion im Bildbereich (System 2.Ordnung):

$$\underline{H}(s) = \frac{\underline{Y}(s)}{\underline{X}(s)} = \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{a_2s^2 + a_1s + a_0} = \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{a_2s^2 + a_1s + a_0}$$

4.3.4 Pol-Nullstellen-Diagramm

Grafische Darstellung der s-Ebene. (siehe Kap. 7.3)

K : Maßstabs-/Verstärkungsfaktor.

$$\underline{H}(s) = K \cdot \frac{\prod_{o=1}^M (s - s_o)}{\prod_{x=1}^N (s - s_x)} \text{ mit } K = \frac{b_M}{a_N}$$

- Achsen: $\text{Im}\{s\} = \omega$, $\text{Re}\{s\} = \sigma$
- Kausalität: Nennergrad $N \geq$ Zählergrad M .
- Alle Pole links der ω -Achse: **stabiles + kausales LTI-System**.
- Pole & Nullstellen sind entweder reell (nur auf Re-Achse) oder **paarweise** komplex-konjugiert.

4.3.5 Frequenzgang aus dem P/N-Diagramm

$\underline{H}(\omega)$ existiert nur, wenn im PN-Diagramm ω -Achse $\in \text{Kb}$ (siehe Kap. 7.3) bzw. alle Pole links der ω -Achse (stabiles System).

Näherungsweise Bestimmung:

- An der ω -Achse von 0 nach oben entlang gehen.
- Polstelle: **Maxima**/Erhöhung im Amplitudengang:
 - Polstelle (PST) nah an s-Ebene: hohe Totzeit, dominant.
 - stabiler Pol: links der ω -Achse.
 - PST im Ursprung: Verhalten → ideales **I-Glied**: Bode: $-20\text{dB}/\text{Dek.}$, $\varphi = -90^\circ$.
- Nullstelle: **Minima**/Absenkung im Amplitudengang.
 - Nullstelle (NST) auf ω -Achse: NST im Amplitudengang.
 - NST im Ursprung: Verhalten → ideales **D-Glied**: Bode: $+20\text{dB}/\text{Dek.}$, $\varphi = +90^\circ$.

Genaue Bestimmung:

- An der ω -Achse von 0 nach oben entlang gehen.
- Jede Pos. auf ω -Achse: Längen und Winkel der kompl. Zeiger $c_{o,i}$ und $c_{zp,i}$ messen mit Geodreieck.

$$|\underline{H}(\omega)| = \frac{\prod_{o=1}^M \text{alle Längen } |c_{o,i}|}{\prod_{p=1}^N \text{alle Längen } |c_{p,i}|}$$

$$\varphi_H(\omega) = (\text{Summe } \angle c_{o,i}\omega) - (\text{Summe } \angle c_{p,i}\omega)$$

Minimalphasiges System:


- Alle NST links der ω und σ -Achse.
- Sehr geringe Phasenänderung über Frequenz.
- Geringe Signalverzögerung.

4.4 Zusammenschaltung LTI-Systeme

- Kettenschaltung**

Produkt der Ü-Fkt. der Einzelsysteme.
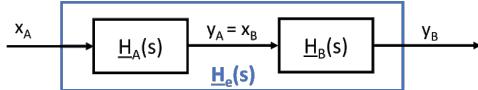
$$\underline{H}_e(s) = \underline{H}_B(s) \cdot \underline{H}_A(s) = \underline{H}_A(s) \cdot \underline{H}_B(s)$$



$$Y_B = \underline{H}_B(s) \cdot X_B = \underline{H}_B(s) \cdot Y_A = \underline{H}_B(s) \cdot \underline{H}_A(s) \cdot X_A$$


- Voraussetzung: Rückwirkungsfreiheit (mit Trennverstärker) zwischen $\underline{H}_A(s)$ und $\underline{H}_B(s)$.
- Bodediagramm:** Addition der einzelnen Glieder beim Amplituden- und Phasengang.
- Im Zeitbereich: $y(t) = h_A(t) * h_B(t)$ (siehe Faltung).

- Parallelschaltung**

Summe der einzelnen Ü-Glieder.

Im Zeitbereich: $y(t) = h_A(t) + h_B(t)$.
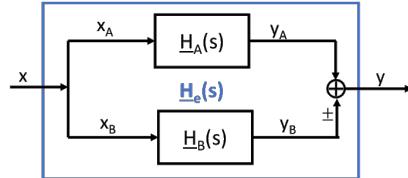
$$\underline{H}_e(s) = \underline{H}_B(s) + \underline{H}_A(s)$$




$$\begin{aligned} Y &= Y_A \pm Y_B \\ &= \underline{H}_A(s) \cdot X_A \pm \underline{H}_B(s) \cdot X_B \\ &= (\underline{H}_A(s) + \underline{H}_B(s)) \cdot X \end{aligned}$$

- Rückkopplung**

Mitkopplung mit $-$: y_A vergrößert x_A (BSB: $+$)

Gegenkopplung mit $+$: y_A verkleinert x_A (BSB: $-$)
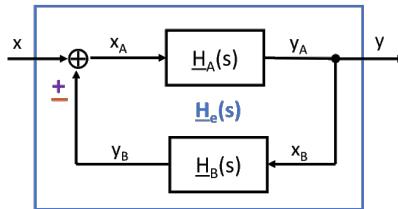
$$\underline{H}_e(s) = \frac{\underline{H}_A(s)}{1 \mp \underline{H}_A(s) \cdot \underline{H}_B(s)}$$



Beispiel: Kettenschaltung zweier PT_2 -Glieder ohne Trennverstärker.

4.5 Bode-Diagramm

4.5.1 Merkmale

- Kettenschaltung LTI-Systeme**

Addition der Einzel-Bode-Diagramme beim Amplituden- und Phasengang.

- Inverses System**

Durch **Spiegelung** an der x-Achse (Abszisse).

4.5.2 Leitfaden

- Gesuchte Ü-Fkt. des LTI-Systems aufstellen.

Bsp.: Spannungs-Ü-Fkt:

$$\underline{H}(s) = \frac{1}{A_{11}} = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$$

- Konstante Faktoren K vor dem Bruch stellen!
- Bauteilelemente in Zeitkonstanten $T = RC$ bzw. $T = \frac{L}{R}$ ausdrücken. Zeitkonstante $T, \tau \neq$ Periodendauer T
- Ü-Fkt. in bekannte Glieder trennen \rightarrow siehe Kap. 4.8. In Normalform mit T oder s ausdrücken (siehe 6.)
Bsp.: PDT₁-Glied:

$$\underline{H}(s) = K \frac{1 + sT_1}{1 + sT_2} = K \frac{T_1(\frac{1}{T_1} + s)}{T_2(\frac{1}{T_2} + s)}$$

Anmerkung: Dämpfungsgrad $\vartheta = D$, siehe weiterer Zusammenhang in Kap. 4.6 und Kap. 7.6.

- Berechnen der Eck-/Grenz(kreis-)frequenzen $\omega_g = \frac{1}{T}$ und jeweils im Bode-Diagramm eintragen. $\omega_g = \omega_0$
Merke: kleine $T \rightarrow$ große ω_g .
- Amplitudengang:** $\underline{H}(s)$ in $\omega_{g,n} = \frac{1}{T_n}$ ausdrücken:
Wichtig: höchste Potenz von s ohne Vorfaktoren!
Ersetze $s = j\omega$. Merke: $\omega \neq \omega_g$.

Berechnung über Betragsbildung: Zähler und Nenner jeweils im Betrag setzen, j fallen lassen.

$$|\underline{H}(\omega)| = \frac{|Z|}{|N|} = \frac{\sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}}{\sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}}$$

Allgemeine Berechnung in dB:

$$H(\omega) = 20 \cdot \log_{10} |\underline{H}(\omega)|$$

Grenzfallbestimmung für $\omega = 0$ und $\omega \rightarrow \infty$.

Zeichnen: Geradennäherung der Glieder in Kap. 4.8.

Polstelle: Steigung nach unten $-20\text{dB}/\text{Dek}$. Nullstelle: Steigung nach oben $+20\text{dB}/\text{Dek}$.

- Phasengang** allgemein:

$$\varphi(\omega) = \arctan \left(\frac{\text{Imaginärteil}}{\text{Realteil}} \right)$$

Zeichnen: Geradennäherung der Glieder in Kap. 4.8.
Vorzeichen $\pm K$: Beginn bei $\varphi_{+K} = 0^\circ$ oder $\varphi_{-K} = 180^\circ$
0 bei Null-/Polstelle: $\pm 90^\circ$.

4.5.3 Ketten schaltung, Inverse Übertragungsfunktion

3.8.4 Bodediagramm von Ketten schaltung

$$H_e(\omega) = H_1(\omega) \cdot H_2(\omega) \cdot \dots$$

$$\frac{H_e(\omega)}{\text{dB}} = \frac{H_1(\omega)}{\text{dB}} + \frac{H_2(\omega)}{\text{dB}} + \dots$$


$$\varphi_e(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega) + \dots$$

Das Bodediagramm der Ketten schaltung ergibt sich durch **Addition der Bodediagramme** der einzelnen Glieder.

Beispiel 1:

PT₁ - PT₁ - D - Ketten schaltung

Gestrichelt: Geradennäherung

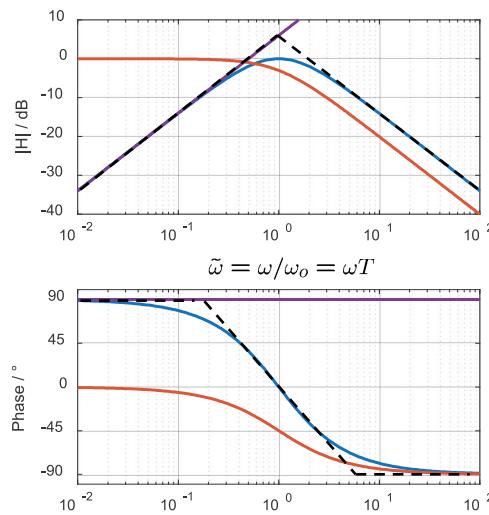


R. Sattler

Signale und Systeme

89

3.8.4 PT₂-Glied als PT₁ - PT₁ - Ketten schaltung

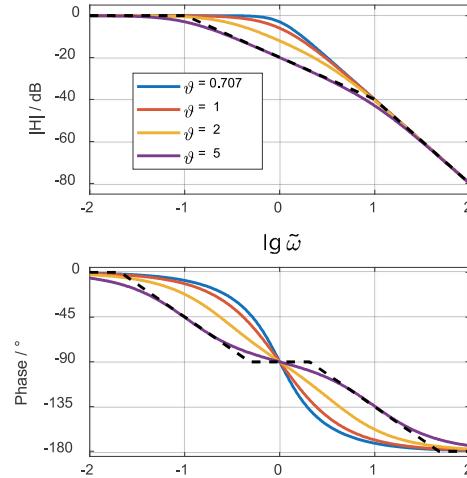Beispiel 2: $H(s) = \frac{1}{1 + 2\vartheta Ts + T^2 s^2} = \frac{1}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)}$ $\rightarrow \frac{T_{1,2}}{T} = \vartheta \pm \sqrt{\vartheta^2 - 1} = \frac{\omega_{2,1}}{\omega_0}$



Ab $\vartheta \geq 1/\sqrt{2}$ gibt es keine Resonanzüberhöhung.

Für $\vartheta \geq 1$ kann das PT₂-Glied als Ketten schaltung zweier PT₁-Glieder dargestellt werden.

Das Bodediagramm erhält man durch Addition der Bode-diagramme der beiden PT₁-Glieder.

Die Eckfrequenzen der beiden PT₁-Glieder sind äquidistant zur Eckfrequenz des PT₂-Glieds und kennzeichnen im Amplitudendiagramm den Übergang in die Steigung mit -20 dB/Dekade bzw. mit -40 dB/Dekade.

R. Sattler

Signale und Systeme

90

3.8.5 Bode-Diagramm der inversen Übertragungsfunktion

Das Bode-Diagramm der inversen Übertragungsfunktion ergibt sich durch Spiegelung:



Beispiel:

PT₂-Glied

$$\underline{H}(s) = \frac{1}{1 + 2\vartheta Ts + T^2 s^2}$$

PT₂⁻¹-Glied
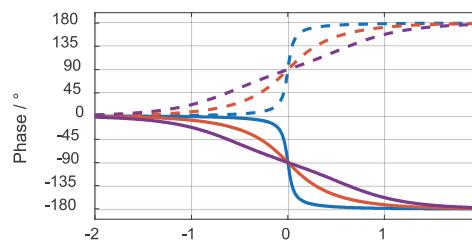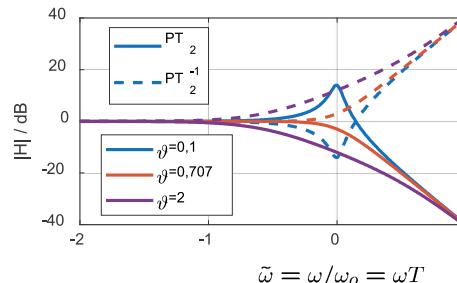
$$\underline{H}(s) = \frac{1 + 2\vartheta Ts + T^2 s^2}{1}$$



R. Sattler

Signale und Systeme

91

4.6 Elementare Übertragungsglieder


SUS: Systeme

Elementare LTI-Systeme: P-Glied (Proportionalglied)

- Differentialgleichung $y = K_P \cdot x$


- Übertragungsfunktion $\underline{H}(s) = K_P$

- PN-Diagramm

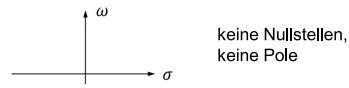


keine Nullstellen,
keine Pole

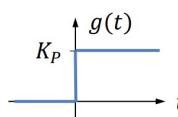
- Sprungantwort $g(t)$ und Impulsantwort $h(t)$




$$h(t) = K_P \cdot \delta(t)$$

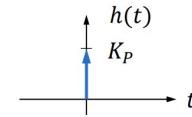

- Frequenzgang (Bode-Diagramm)

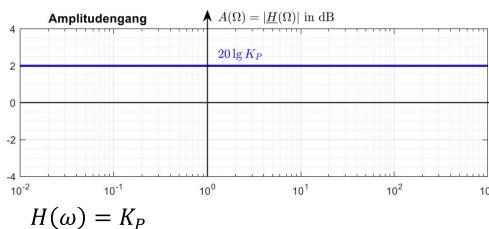

$$H(\omega) = K_P$$

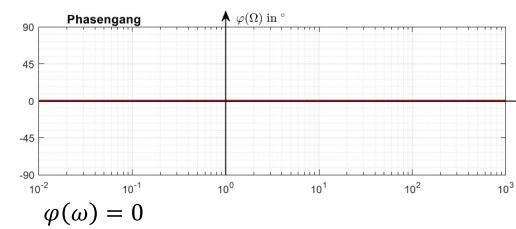

$$\varphi(\omega) = 0$$

$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_B}$$

ω_B : beliebig

- Eigenschaften: kausal, stabil, speicherfrei

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

19

SUS: Systeme

Elementare LTI-Systeme: D-Glied (Differenzierer)

- Differentialgleichung $y = K_D \cdot \dot{x}$


- Übertragungsfunktion $\underline{H}(s) = K_D \cdot s$

- PN-Diagramm




eine Nullstelle bei $s_0=0$ (Ursprung)
keine Pole

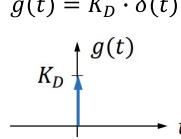- Sprungantwort $g(t)$ und Impulsantwort $h(t)$




$$h(t) = K_D \cdot \delta'(t)$$

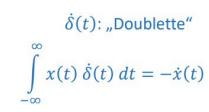


$$\delta(t): \text{„Doublette“}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t) dt = -\dot{x}(t)$$

- Frequenzgang (Bode-Diagramm)

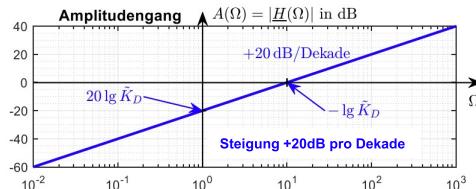

$$H(\omega) = K_D \cdot \omega$$

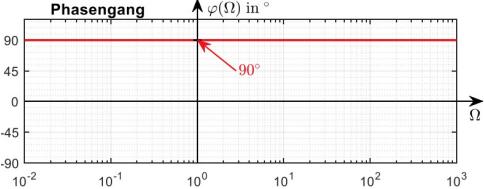

$$\varphi(\omega) = 90^\circ$$

$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_B}$$

ω_B : beliebig

$$\tilde{K}_D = \omega_B K_D$$

- Eigenschaften: acausal, instabil, speicherbehaftet

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

20

SUS: Systeme

Elementare LTI-Systeme: I-Glied (Integrierer)

- Differentialgleichung


$$\dot{y} = K_I \cdot x$$

$$y = K_I \cdot \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

- Übertragungsfunktion $\underline{H}(s)$

$$\underline{H}(s) = \frac{K_I}{s}$$


- PN-Diagramm

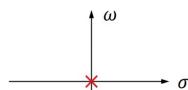


keine Nullstellen
eine Polstelle bei $s_x=0$ (Ursprung)

- Sprungantwort $g(t)$ und Impulsantwort $h(t)$

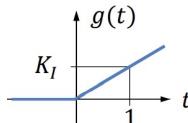
$$g(t) = K_I \cdot t \cdot \varepsilon(t)$$




$$h(t) = K_I \cdot \varepsilon(t)$$

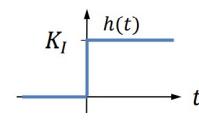

- Frequenzgang (Bode-Diagramm)

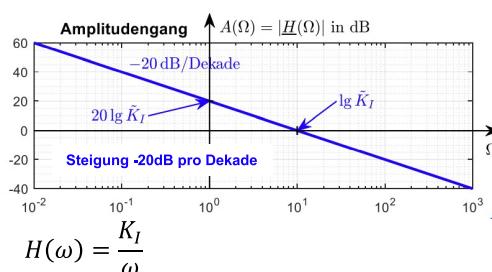

$$H(\omega) = \frac{K_I}{\omega}$$

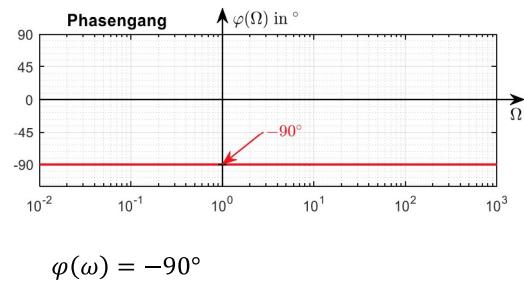

$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_B}$$

ω_B : beliebig

$$\tilde{K}_I = \frac{K_I}{\omega_B}$$

- Eigenschaften:

kausal, instabil, speicherbehaftet

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

21

SUS: Systeme

Elementare LTI-Systeme: PT₁-Glied (Tiefpass 1. Ordnung)

- Differentialgleichung

$$T \cdot \dot{y} + y = K_P \cdot x$$


T : Zeitkonstante

- Übertragungsfunktion $\underline{H}(s)$

$$\underline{H}(s) = \frac{K_P}{T \cdot s + 1} = \frac{K_P \cdot \omega_E}{s + \omega_E}$$

$\omega_E = \frac{1}{T}$: Eckfrequenz


- PN-Diagramm

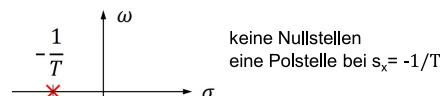


keine Nullstellen
eine Polstelle bei $s_x = -1/T$

- Sprungantwort $g(t)$ und Impulsantwort $h(t)$

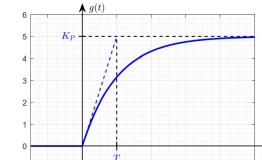
$$g(t) = K_P \cdot (1 - e^{-\frac{t}{T}}) \cdot \varepsilon(t)$$



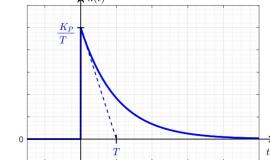
$$h(t) = \frac{K_P}{T} \cdot e^{-\frac{t}{T}} \cdot \varepsilon(t)$$



- Frequenzgang (Bode-Diagramm)

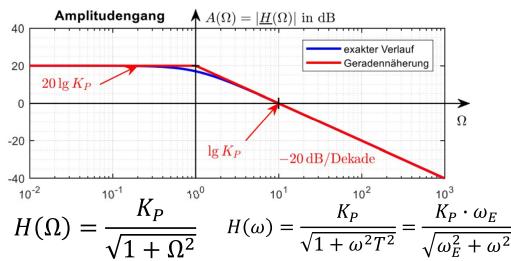
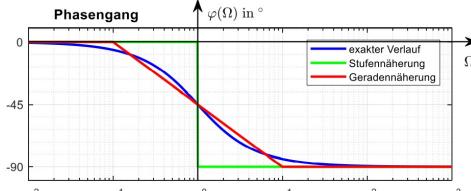
$$H(\Omega) = \frac{K_P}{\sqrt{1 + \Omega^2}} \quad H(\omega) = \frac{K_P}{\sqrt{1 + \omega^2 T^2}} = \frac{K_P \cdot \omega_E}{\sqrt{\omega_E^2 + \omega^2}}$$



$$\Omega = \frac{\omega}{\omega_E}$$

üblich:
 $\omega_B = \omega_E$

- Eigenschaften:

kausal, stabil, speicherbehaftet

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

22

SUS: Systeme


Elementare LTI-Systeme: PT_2 -Glied (Tiefpass 2. Ordnung)

- Differentialgleichung $T^2 \cdot \ddot{y} + 2\vartheta T \cdot \dot{y} + y = K_P \cdot x$
 - Übertragungsfunktion $H(s) = \frac{K_P}{T^2 s^2 + 2\vartheta T s + 1} = \frac{K_P \cdot \omega_0^2}{s^2 + 2\vartheta \omega_0 s + \omega_0^2}$
 - PN-Diagramm **Pole:** $s_{x1,2} = \frac{1}{T}(-\vartheta \pm \sqrt{\vartheta^2 - 1})$
 $0 < \vartheta < 1$ Schwingung: konjugiert komplexes Polpaar
 $H(s) = \frac{K_P}{T^2} \frac{1}{(s - s_{x1})(s - s_{x2})}$
 $\vartheta = 1$ aperiod. Grenzfall: doppelter reeller Pol bei $-\omega_0$
 $H(s) = K_P \frac{1}{(1 + sT)^2}$
 $\vartheta > 1$ aperiod. Dämpfung: zwei versch. reelle Pole $s_{x1,2} = \omega_0(-\vartheta \pm \sqrt{\vartheta^2 - 1})$
 $H(s) = K_P \frac{1}{1 + sT_1} \frac{1}{1 + sT_2}$ mit: $T_{1,2} = -\frac{1}{s_{x1,2}} = \frac{T}{\vartheta \mp \sqrt{\vartheta^2 - 1}} = T(\vartheta \pm \sqrt{\vartheta^2 - 1})$
 - Frequenzgang (Bode-Diagramm) $H(\omega) = \frac{K_P}{1 - \omega^2 T^2 + j\omega 2\vartheta T}$
- 201g k_p hier $k_p=1$ $H(\omega_0) = \frac{k_p}{2\vartheta}$ „Überhöhung“
Steigung -40dB/Dekade
- $$H(\omega) = \frac{K_p}{\sqrt{(1 - \omega^2 T^2)^2 + 4\vartheta^2 \omega^2 T^2}} \quad H(\Omega) = \frac{K_p}{\sqrt{(1 - \Omega^2)^2 + 4\vartheta^2 \Omega^2}}$$
-
- zu Schwingfall:
 $s_{x1,2} = -\vartheta \omega_0 \pm j\omega_d$
mit Eigen-, Ausschwingfrequenz ω_d
 $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \vartheta^2}$
- zu Schwingfall:
 $s_{x1,2} = -\vartheta \omega_0 \pm j\omega_d$
mit Eigen-, Ausschwingfrequenz ω_d
 $\omega_d = \omega_0 \sqrt{1 - \vartheta^2}$

- Eigenschaften: kausal, stabil, speicherbehaftet

Quellen: R. Sattler, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2021/22 sowie A. Seher, Vorlesung „Signale und Systeme“ an der OTH im WS2020/21
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

23

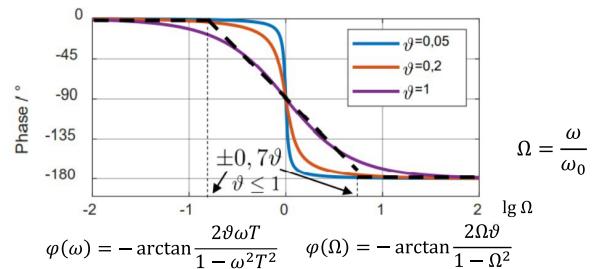

SUS: Systeme

Elementare LTI-Systeme: PT_2 -Glied (Tiefpass 2. Ordnung)

- Sprungantwort $g(t)$ und Impulsantwort $h(t)$

$0 < \vartheta < 1$ Schwingung

$$g(t) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \vartheta^2}} \cdot e^{-\vartheta \omega_0 t} \cdot \cos(\omega_d t - \Theta) \right) K_P \cdot \varepsilon(t)$$

mit $\Theta = \arcsin(\vartheta)$

$\vartheta = 1$ aperiod. Grenzfall

$$g(t) = \left(1 - \left(1 + \frac{t}{T} \right) \cdot e^{-\frac{t}{T}} \right) K_P \cdot \varepsilon(t)$$



$\vartheta > 1$ aperiod. Dämpfung

$$g(t) = \left(1 - \frac{T_1}{T_1 - T_2} \cdot e^{-\frac{t}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} \cdot e^{-\frac{t}{T_2}} \right) K_P \cdot \varepsilon(t)$$

$$h(t) = \frac{K_P \omega_0}{\sqrt{1 - \vartheta^2}} \cdot e^{-\vartheta \omega_0 t} \cdot \sin(\omega_d t) \varepsilon(t)$$

$$h(t) = K_P \cdot \frac{t}{T^2} e^{-\frac{t}{T}} \varepsilon(t)$$
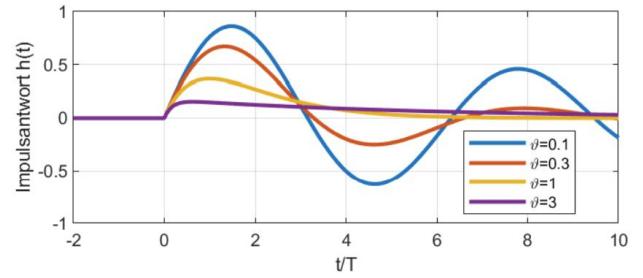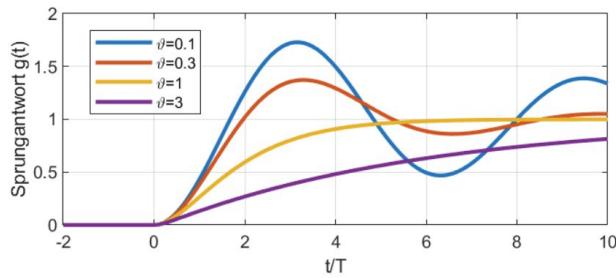
$$h(t) = \left(\frac{1}{T_1 - T_2} \cdot \left(e^{-\frac{t}{T_1}} - e^{-\frac{t}{T_2}} \right) \right) K_P \cdot \varepsilon(t)$$



24

4.7 Elementare Filter

SUS: Systeme


Elementare Filter: Übersicht

Filte bzw. Siebschaltungen verändern den Frequenzgang, indem bestimmte Frequenzbereiche unterdrückt werden.

- Tiefpass
- Hochpass
- Bandpass
- Bandsperre

Anwendung:

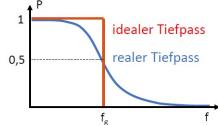- **Unterdrückung von Störungen:** z.B. Bandbreitenbegrenzung von AD-Wandlern, Gleichrichter, ...
- **Selektion von Frequenzanteilen:** z.B. DSL-Splitter, Radiosender, Lautsprecher-Frequenzweichen, ...



- Ein idealer Filter ist nicht kausal und damit nicht realisierbar.
- Die Grenzfrequenz f_g ist definiert, als die Frequenz, bei der die übertragene Leistung auf die Hälfte abgefallen ist. D.h. der Amplitudengang ist auf $\frac{1}{\sqrt{2}}$ des Referenzwertes abgefallen (entspricht -3dB).

Eigenschaften:

- Der Übergang zwischen Durchlass- und Sperrbereich ist um so steiler, je höher die Ordnung (und damit der Schaltungsaufwand) des Filters ist.
- Das Signal erfährt beim Filterdurchgang eine frequenzabhängige Phasenverschiebung (die sich z.B. als Zeitverzug nachteilig bemerkbar macht). Die Phasenverschiebung ist um so größer ist, je höher die Ordnung des Filters ist.

Quellen: R. Seiler, "Vorlesung: Signale und Systeme" an der OTH im WS2021/22
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

SUS: Systeme

Elementare Filter: Tiefpass

Übertragungsfunktion eines **Tiefpasses n.-Ordnung**


$$H(s) = \frac{b_0}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}$$

$$H(0) = b_0$$


$$\omega \gg \omega_o \rightarrow H(\omega) \approx \frac{b_0}{a_n \omega^n}$$

$$\frac{H(\tilde{\omega})}{dB} = \text{const.} - 20n \lg \tilde{\omega}$$

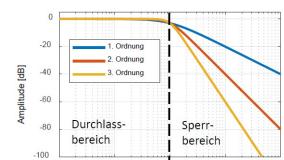Jeder Pol trägt mit 20dB/Dekade zur Flankensteilheit des Filters bei.



$$\tilde{\omega} = \omega/\omega_o$$

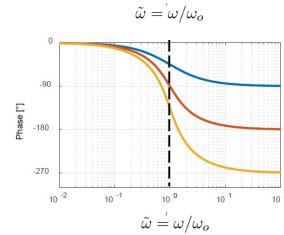

$$\tilde{\omega} = \omega/\omega_o$$

Beispiele:

$$PT_1\text{-Glied}$$

$$PT_2\text{-Glied } (\vartheta = \frac{1}{\sqrt{2}})$$

Quellen: R. Seiler, "Vorlesung: Signale und Systeme" an der OTH im WS2021/22
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

25

26

SUS: Systeme

Elementare Filter: Hochpass

Übertragungsfunktion eines **Hochpasses n.-Ordnung**



$$H(s) = \frac{b_n s^n}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}$$

$$H(\infty) = \frac{b_n}{a_n}$$


$\omega \ll \omega_o \rightarrow H(\omega) \approx b_n \omega^n$

$$\frac{H(\tilde{\omega})}{dB} = \text{const.} + 20n \lg \tilde{\omega}$$

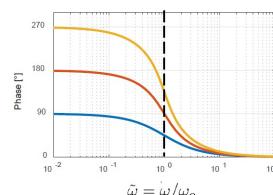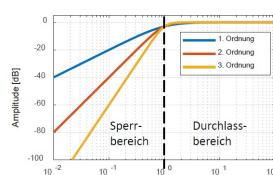Jeder Pol trägt mit 20dB/Dekade zur Flankensteilheit des Filters bei.



Beispiel:

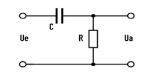

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{RCs}{1 + RCs}$$

Quellen: R. Seiler, "Vorlesung: Signale und Systeme" an der OTH im WS2021/22
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

27

28

SUS: Systeme

Elementare Filter: Bandpass

Übertragungsfunktion eines **Bandpasses n.-Ordnung**



$$H(s) = \frac{b_{n/2} \cdot s^{n/2}}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}$$

$$H(0) = 0 \quad H(\infty) = 0$$

$$\omega \ll \omega_o \rightarrow H(\omega) \approx b_{n/2} \cdot \omega^{n/2}$$


$$\omega \gg \omega_o \rightarrow H(\omega) \approx \frac{b_{n/2}}{\omega^{n/2}}$$

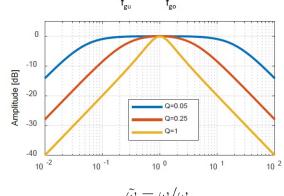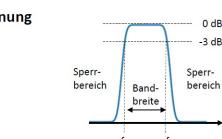Bandpässe sind immer von gerader Ordnung.



Beispiel: Schwingkreis

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

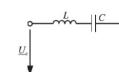

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{RCs}{1 + RCs + LCS^2}$$

Quellen: R. Seiler, "Vorlesung: Signale und Systeme" an der OTH im WS2021/22
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

27

28

SUS: Systeme

Elementare Filter: Bandsperre



Übertragungsfunktion einer **Bandsperre n.-Ordnung**

$$H(s) = \frac{b_0 + b_2 s^2 + \dots + b_n s^n}{1 + a_1 s + a_2 s^2 + \dots + a_n s^n}$$


$$H(0) = b_0$$

$$H(\infty) = \frac{b_n}{a_n}$$

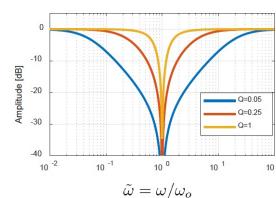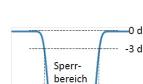Bandsperren sind immer von gerader Ordnung.



Beispiel: Schwingkreis

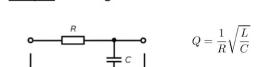

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{sL + \frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{1 + LCs^2}{1 + RCs + LCS^2}$$

<https://audiotoolset.com/equalizer>


Quellen: R. Seiler, "Vorlesung: Signale und Systeme" an der OTH im WS2021/22
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

29


SUS: Systeme

Elementare Filter: Übersicht Amplitudengänge


Tiefpass

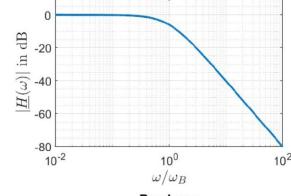


Bandpass

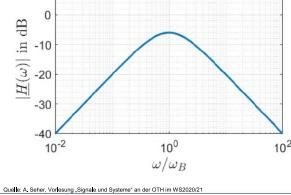

Hochpass

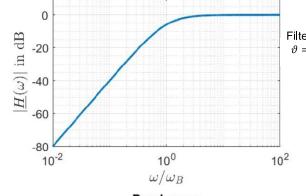
















Filter 2.Ordnung
 $\vartheta = 1$

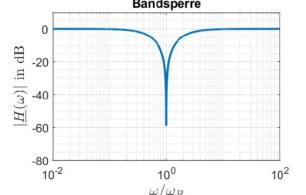



















Quellen: R. Seiler, "Vorlesung: Signale und Systeme" an der OTH im WS2021/22
Robert Huber, SUS, OTH Regensburg

30















4.8 Übersicht wichtiger Übertragungsglieder

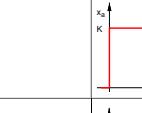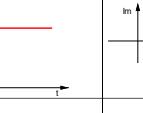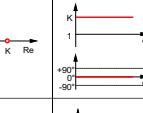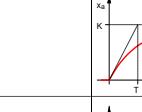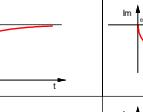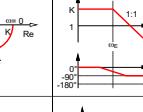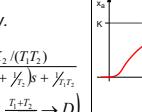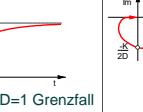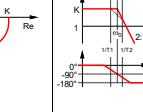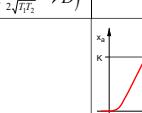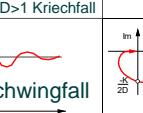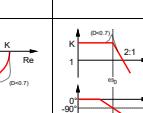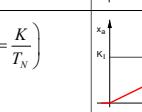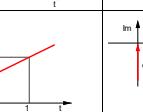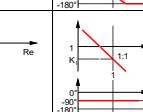System	Differentialgleichung $x_a = x_a(t), x_e = x_e(t)$	Übertragungsfunktion $F(s)$	Übergangs Funktion (Sprungantwort)	Ortskurve $F(j\omega)$	Bode-Diagramm	x : Pole o : Nullstellen
P	$x_a = K x_e$ konstant	K				$j\omega$ -Ebene: keine Pole, keine Nullstellen
PT ₁	$T\ddot{x}_a + x_a = K x_e$ -20db/Dek.	$\frac{K}{1+Ts}$				$j\omega$ -Ebene: keine Pole, Nullstelle bei -1/T
PT ₂ (D ≥ 1)	$\ddot{x}_a + 2D\omega_0\dot{x}_a + \omega_0^2 x_a = K\omega_0^2 x_e$ -40db/Dek.	$\frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$ bzw. $\frac{K_1}{1+T_1 s} \cdot \frac{K_2}{1+T_2 s} = \frac{K_1 K_2 / (T_1 T_2)}{s^2 + (\gamma_{T_1} + \gamma_{T_2})s + \gamma_{T_1} \gamma_{T_2}}$ $(K_1 K_2 \rightarrow K; \gamma_{T_1 T_2} \rightarrow \omega_0^2; \frac{T_1 + T_2}{2\sqrt{T_1 T_2}} \rightarrow D)$				$j\omega$ -Ebene: Pole bei -1/T_1 und -1/T_2, Nullstelle bei -1/T_1 T_2
PT ₂ (0 ≤ D < 1)	$\ddot{x}_a + 2D\omega_0\dot{x}_a + \omega_0^2 x_a = K\omega_0^2 x_e$	$\frac{K\omega_0^2}{s^2 + 2D\omega_0 s + \omega_0^2}$				$j\omega$ -Ebene: Pole bei -1/T_1 und -1/T_2, Nullstelle bei -1/T_1 T_2, D = cos φ
I	$x_a = K_I \int x_e dt$	$\frac{K_I}{s} = K \cdot \frac{1}{T_N \cdot s} \quad (K_I = \frac{K}{T_N})$				$j\omega$ -Ebene: keine Pole, Nullstelle bei -1/T_N

Systemtechnik Übertragungsglieder

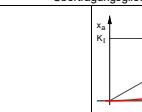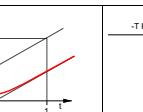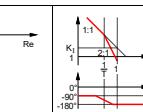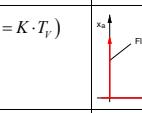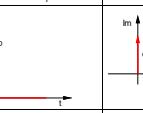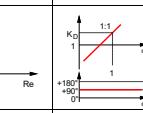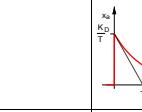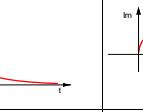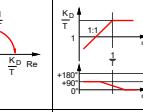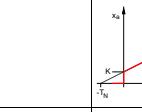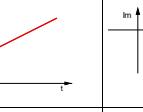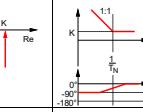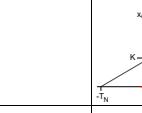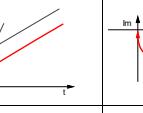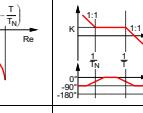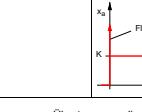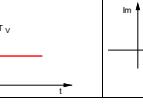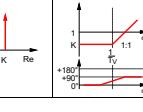IT ₁	$T\ddot{x}_a + x_a = K_I \int x_e dt$	$\frac{K_I}{s(1+Ts)}$				$j\omega$ -Ebene: keine Pole, Nullstelle bei -1/T
D	$x_a = K_D \dot{x}_e$ +20db/Dek.	$K_D s = K \cdot T_V \cdot s \quad (K_D = K \cdot T_V)$				$j\omega$ -Ebene: keine Pole, Nullstelle bei -1/T_V
DT ₁	$T\ddot{x}_a + x_a = K_D \dot{x}_e$	$\frac{K_D s}{1+Ts}$				$j\omega$ -Ebene: keine Pole, Nullstelle bei -1/T
PI	$x_a = K \left(x_e + \frac{1}{T_N} \int x_e dt \right) \quad K_I = \frac{K}{T_N}$	$K \left(1 + \frac{1}{T_N s} \right)$				$j\omega$ -Ebene: keine Pole, Nullstelle bei -1/T_N
PIT ₁	$T\ddot{x}_a + x_a = K \left(x_e + \frac{1}{T_N} \int x_e dt \right)$	$K \frac{1 + \frac{1}{T_N s}}{1+Ts}$				$j\omega$ -Ebene: Nullstelle bei -1/T_N, T < T_N
PD	$x_a = K(x_e + T_V \dot{x}_e)$ $K_D = K T_V$	$K(1+T_V s)$				$j\omega$ -Ebene: Fläche: K T_V, keine Pole, Nullstelle bei -1/T_V

Systemtechnik Übertragungsglieder

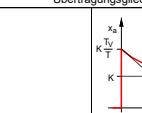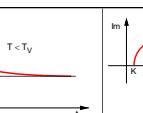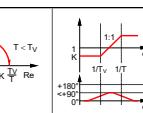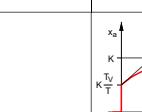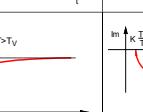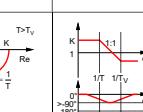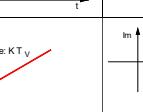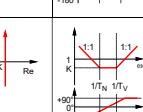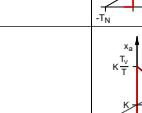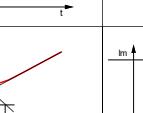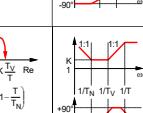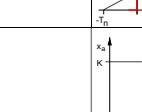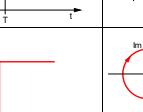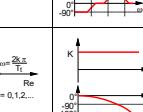PDT ₁ Lead-Glied (T < T _V)	$T\ddot{x}_a + x_a = K(x_e + T_V \dot{x}_e)$	$K \frac{1+T_V s}{1+Ts}$				$j\omega$ -Ebene: Fläche: K T_V, T < T_V
PDT ₁ Lag-Glied (T > T _V)	$T\ddot{x}_a + x_a = K(x_e + T_V \dot{x}_e)$	$K \frac{1+T_V s}{1+Ts}$				$j\omega$ -Ebene: Fläche: K T_V, T > T_V
PID	$x_a = K \left(x_e + \frac{1}{T_N} \int x_e dt + T_V \dot{x}_e \right)$ $K_P + K_I \frac{1}{s} + K_D s$	$K \left(1 + \frac{1}{T_N s} + T_V s \right)$ bzw. $K_P + K_I \frac{1}{s} + K_D s$				$j\omega$ -Ebene: Fläche: K T_V, 4T_V < T_N, 4T_V > T_N
PIDT ₁	$T\ddot{x}_a + x_a = K \left(x_e + \frac{1}{T_N} \int x_e dt + T_V \dot{x}_e \right)$	$K \frac{1 + \frac{1}{T_N s} + T_V s}{1+Ts}$				$j\omega$ -Ebene: Fläche: K T_V, T < T_V < T_N
T _t	$x_a = K \cdot x_e(t - T_t)$	$K \cdot e^{-T_t s}$				$j\omega$ -Ebene: keine Pole, keine Nullstellen

Anm.: Strecken „ohne Ausgleich“ besitzen integrierendes Verhalten. Strecken „mit Ausgleich“ streben bei konstantem Eingangssignal einem konstanten Ausgangswert zu.

5 Fourierreihe periodischer Signale

5.1 Reelle Fourierreihe (FR)

a_k, b_k : FR-Koeffizienten.

$k = 0$: Gleichanteil, Mittelwert.

$k = 1$: Grundschwung, 1.Harmonische.

$k = n$: n .Harmonische, $(n - 1)$.Oberschwingung.

- Synthese, trigonometrische Form:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cdot \cos(k\omega_1 t) + b_k \cdot \sin(k\omega_1 t)]$$

- Synthese, harmonische Form:

A_k : Gewichte, Amplituden

$$\begin{aligned} x(t) &= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \sin(k\omega_1 t + \alpha_k) \\ &= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \cos \left(k\omega_1 t - \underbrace{(-\alpha_k + \frac{\pi}{2})}_{\beta_k} \right) \\ &= \boxed{A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \cos(k\omega_1 t + \varphi_k)} \\ &= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \sin \left(k\omega_1 t + \varphi_k - \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned}$$

- Analyse, trigonometrische Form:

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} &= A_0 = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{T+t_0} x(t) dt \\ a_k &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{T+t_0} x(t) \cdot \cos(k\omega_1 t) dt \\ b_k &= \frac{2}{T} \int_{t_0}^{T+t_0} x(t) \cdot \sin(k\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

- Umwandlung Harmonisch \Leftrightarrow Trigonometrisch:

$$A_0 = \frac{a_0}{2} = \underline{c}_0 \quad A_k = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$$

$$a_k = A_k \sin(\alpha_k) = A_k \cos(\beta_k) = A_k \cos(\varphi_k)$$

$$b_k = A_k \cos(\alpha_k) = A_k \sin(\beta_k) = -A_k \sin(\varphi_k)$$

$$\tan(\alpha_k) = \frac{a_k}{b_k} \quad \tan(\beta_k) = \frac{b_k}{a_k} \quad \tan(\varphi_k) = \frac{-b_k}{a_k}$$

5.2 Komplexe Fourierreihe

- Synthese: $\omega \rightarrow t$ \underline{c}_k : Gewichte

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underline{c}_k \cdot e^{jk\omega_1 t} \text{ mit } \underline{c}_k = |\underline{c}_k| \cdot e^{j\varphi_k}$$

- Analyse: $t \rightarrow \omega$ (vgl. Kap. 6.2.)

$$\underline{c}_k = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) \cdot e^{-jk\omega_1 t} dt = \boxed{\frac{1}{T} \cdot \underline{X}(k\omega_1)}$$

$$\underline{X}(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underline{c}_k \cdot \delta(\omega - k\omega_1)$$

- Umwandlung Komplex \Leftrightarrow Reell.

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} &= A_0 = \underline{c}_0 \quad A_k = 2|\underline{c}_k| \quad \beta_k = -\varphi_k \\ a_k &= 2 \operatorname{Re}\{\underline{c}_k\} = [\underline{c}_k + \underline{c}_{-k}] \\ b_k &= -2 \operatorname{Im}\{\underline{c}_k\} = j[\underline{c}_k - \underline{c}_{-k}] \\ \underline{c}_k &= \frac{1}{2} (a_k - jb_k) = \frac{A_k}{2} e^{-j\beta_k} = \frac{A_k}{2} e^{j\varphi_k} \\ \underline{c}_{-k} &= \frac{1}{2} (a_k + jb_k) = \frac{A_k}{2} e^{j\beta_k} = \frac{A_k}{2} e^{-j\varphi_k} \end{aligned}$$

5.3 Symmetrieeigenschaften

- Gerade** Funktionen - symmetrisch zur y-Achse
Alle \sin -Anteile verschwinden.

$$\begin{aligned} b_k &= 0 \quad A_0 = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) dt \\ a_k &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) \cdot \cos(k\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

- Ungerade** Funktionen - symmetrisch zum Ursprung
Gleichanteil und alle \cos -Anteile verschwinden.

$$\begin{aligned} a_k &= 0 \quad A_0 = 0 \\ b_k &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) \cdot \sin(k\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

5.3.1 Halbwellsymmetrie

FR mit HWS enthält nur ungerade Terme: $\rightarrow k = 1, 3, 5, \dots, \infty$

- Allgemein: $y(t) = -y(t \pm T/2)$

$$\begin{aligned} A_0 &= 0, \quad a_{2k} = 0, \quad b_{2k} = 0 \\ a_{2k-1} &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) \cdot \cos((2k-1)\omega_1 t) dt \\ b_{2k-1} &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} y(t) \cdot \sin((2k-1)\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

- gerade Halbwellsymmetrie:

$$\begin{aligned} A_0 &= 0, \quad b_k = 0, \quad a_{2k} = 0 \\ a_{2k-1} &= \frac{8}{T} \int_0^{\frac{T}{4}} y(t) \cdot \cos((2k-1)\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

- ungerade Halbwellsymmetrie:

$$\begin{aligned} A_0 &= 0, \quad a_k = 0, \quad b_{2k} = 0 \\ b_{2k-1} &= \frac{8}{T} \int_0^{\frac{T}{4}} y(t) \cdot \sin((2k-1)\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

5.4 Verschiebungssatz

Zeitverschiebung \Leftrightarrow **Phasendrehung** im Freq.-bereich um den Winkel: $-k\omega_1 t_v$

$$\begin{aligned} f_v(t) &= f(t - t_v) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underline{c}_k \cdot e^{jk\omega_1 k(t-t_v)} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{\underline{c}_k \cdot e^{-jk\omega_1 kt_v}}_{\underline{c}_k} \cdot e^{j\omega_1 kt} \end{aligned}$$

$t_v < 0$: Phasenwinkel des Spektrums werden mit zunehmender Frequenz größer.

5.5 FR und LTI-Systeme

LTI-System verändert nur Betrag und Phase aller harmonischen Komponenten eines Eingangssignals = lineare Verzerrung.
Sie fügen keine neuen Frequenzen hinzu.



$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{H(k\omega_1) \cdot c_{xk}}_{c_{yk}} \cdot e^{j\omega_1 kt}$$












Treten im Ausgang Frequenzen auf, die nicht im Eingangssignal enthalten sind, so handelt es sich **nicht** um ein LTI-System → nicht-lineare Verzerrung.


5.6 FR-Tabelle - Bischoff

- normierte Pulsbreite $p = \frac{|\Delta t|}{T} = \frac{\text{Länge Zeit}}{\text{Periodendauer}}$
- $\overline{|f(t)|}$: Mittelwert Wechselanteil/ Gleichrichtwert.
- f_{eff} : Gesamt-Effektivwert des Signals.
- FR-Reihen sind auf Amplitude \hat{f} normiert!
→ mit \hat{f} multiplizieren!

Fourierreihen

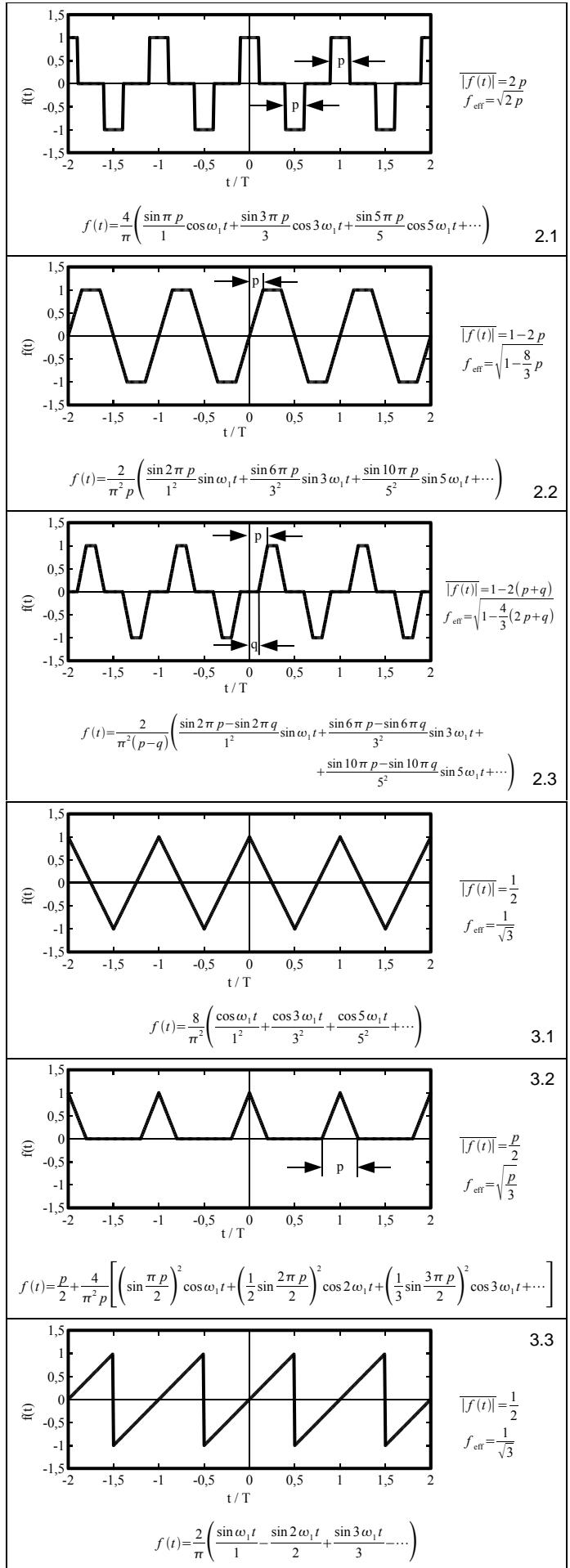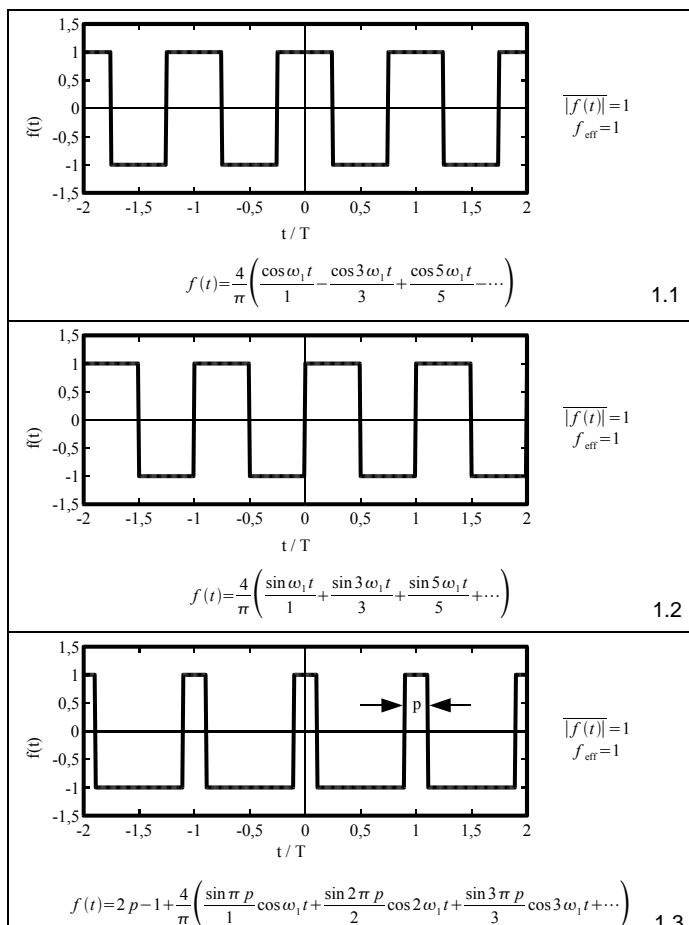

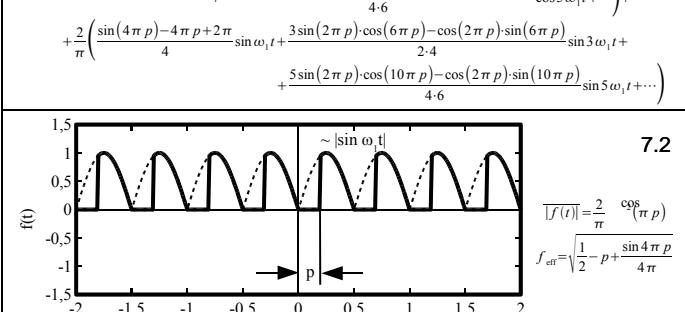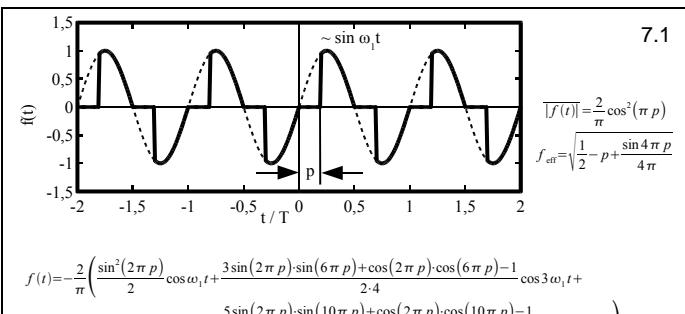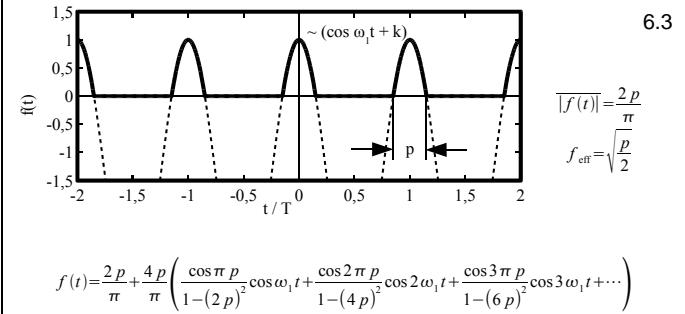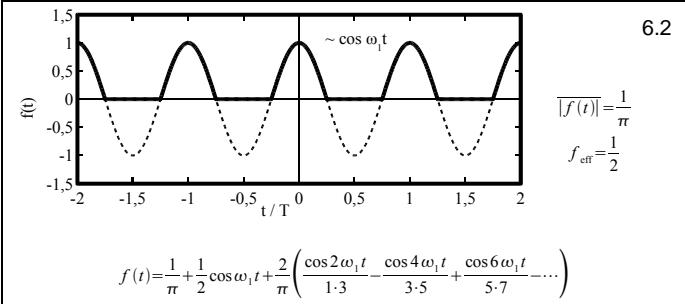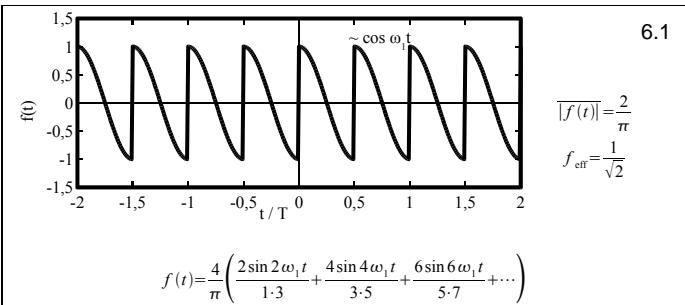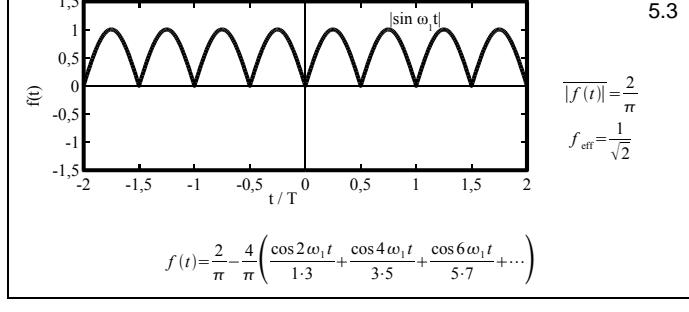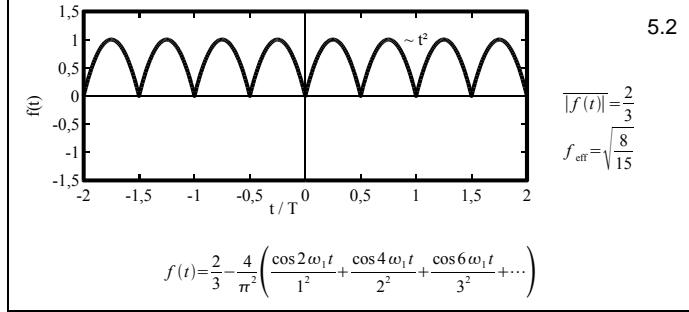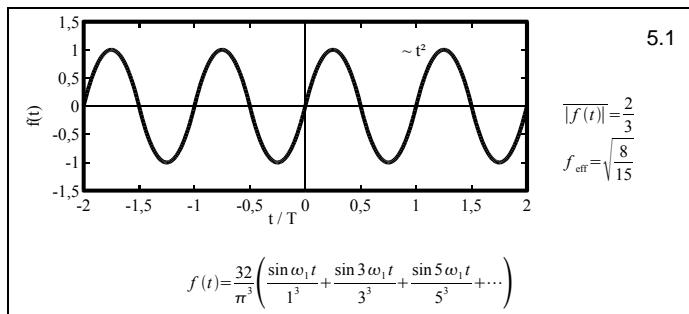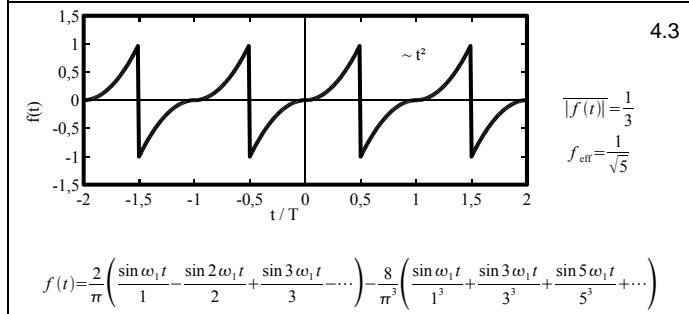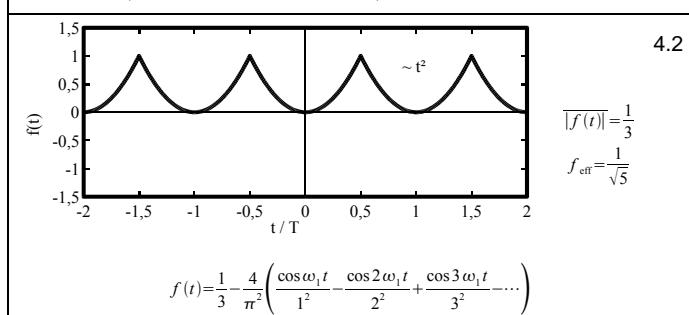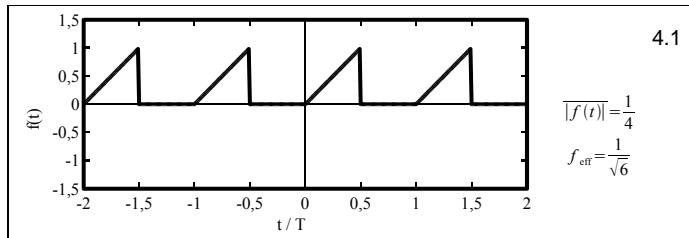

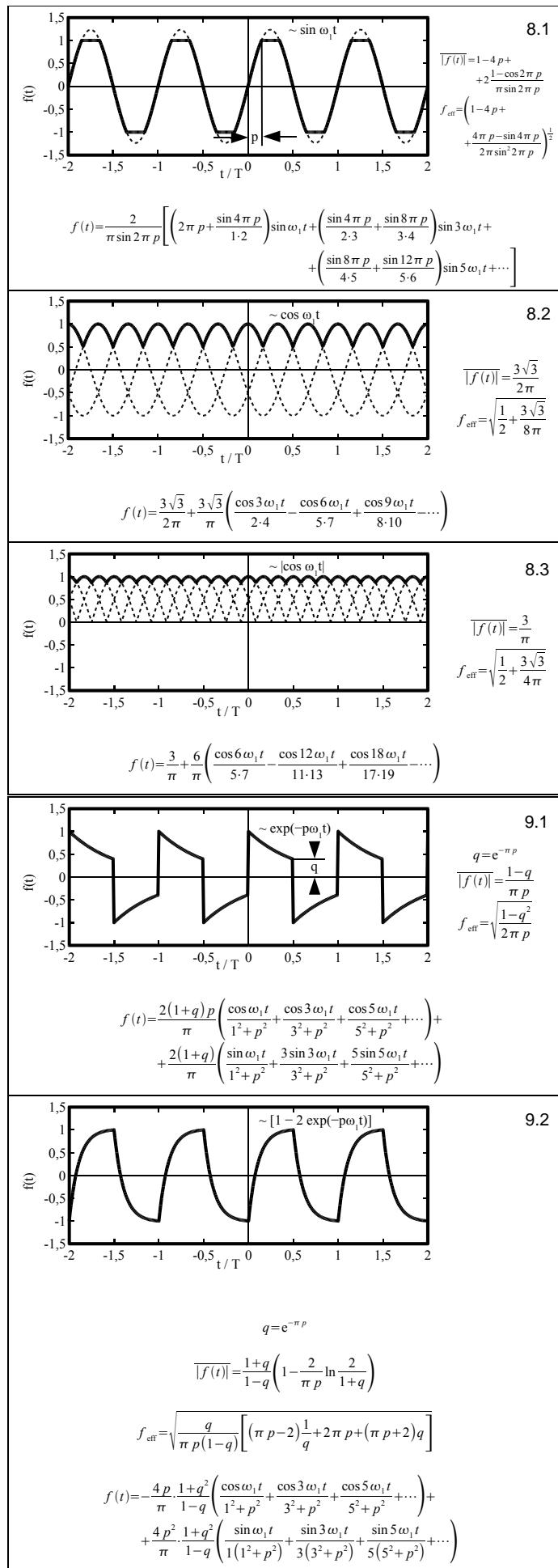

Funkschau Fourier-Reihen

C. Formelzusammenstellung		
Kurvenverlauf	Gleichung	Oberwellenaufbau
1 	$f(x) = \frac{4h}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} + \frac{\sin 7x}{7} + \dots \right)$	
2 	$f(x) = \frac{4h}{\pi} \left(\cos x - \frac{\cos 3x}{3} + \frac{\cos 5x}{5} - \frac{\cos 7x}{7} + \dots \right)$	
3 	$f(x) = \frac{h}{2} + \frac{2h}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} \dots \right)$	
4 	$f(x) = h \left\{ k + \frac{2}{\pi} \left(\sin k\pi \cos x + \frac{1}{2} \sin 2k\pi \cdot \cos 2x + \frac{1}{3} \sin 3k\pi \cos 3x \dots \right) \right\}$	
5 	$f(x) = -\frac{8h}{\pi^2} \left(\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \dots \right)$	
6 	$f(x) = \frac{8h}{\pi^2} \left(\sin x - \frac{\sin 3x}{3^2} + \frac{\sin 5x}{5^2} \dots \right)$	
7 	$f(x) = \frac{8h}{\pi^2} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \dots \right)$	
8 	$f(x) = \frac{h}{2} - \frac{4h}{\pi^2} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \dots \right)$	
9 	$f(x) = \frac{h}{2} + \frac{4h}{\pi^2} \left(\frac{\cos x}{1^2} + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} \dots \right)$	
10 	$f(x) = \frac{4h}{a \cdot \pi} \cdot \left(\frac{\sin a}{1^2} \cdot \sin x + \frac{\sin 3a}{3^2} \cdot \sin 3x + \frac{\sin 5a}{5^2} \cdot \sin 5x \dots \right)$	
11 	$f(x) = \frac{4h}{\pi(a-b)} \left(\frac{\sin a - \sin b}{1^2} \sin x + \frac{\sin 3a - \sin 3b}{3^2} \sin 3x + \frac{\sin 5a - \sin 5b}{5^2} \sin 5x \dots \right)$	

Kurvenverlauf	Gleichung	Oberwellenaufbau
12 	Halbwellen von sin- und —sin- Schwingungen $f(x) = \frac{2h}{\pi} - \frac{4h}{\pi} \left(\frac{\cos 2x}{3} + \frac{\cos 4x}{3 \cdot 5} + \frac{\cos 6x}{5 \cdot 7} + \dots \right)$	 Kurve 12 und 13
13 	Halbwellen von cos- und —cos- Schwingungen $f(x) = \frac{2h}{\pi} - \frac{4h}{\pi} \left(-\frac{\cos 2x}{3} + \frac{\cos 4x}{3 \cdot 5} - \frac{\cos 6x}{5 \cdot 7} + \dots \right)$	 Kurve 12 und 13
14 	Halbwellen einer cos- Schwingung $f(x) = \frac{h}{\pi} + \frac{h}{2} \cos x + \frac{2h}{\pi} \left(\frac{\cos 2x}{1 \cdot 3} - \frac{\cos 4x}{3 \cdot 5} + \frac{\cos 6x}{5 \cdot 7} - \dots \right)$	 Kurve 14
15 	Halbwellen einer cos- Schwingung $f(x) = \frac{2kh}{\pi} + \frac{4kh}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi k}{1 - 4k^2n^2} \cdot \cos nx$	 Kurve 15
16 	$f(x) = \frac{hk}{2} + \frac{2h}{\pi^2 k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos n\pi k}{n^2} \cdot \cos nx$	 Kurve 16
17 	$f(x) = \frac{2h}{\pi} \left(\frac{\sin x}{1} - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \frac{\sin 4x}{4} \right)$	 Kurve 17 und 18
18 	$f(x) = -\frac{2h}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{3} \sin 3x + \dots \right)$	 Kurve 17 und 18
19 	$f(x) = \frac{h}{2} - \frac{h}{\pi} \left(\frac{\sin x}{1} + \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \dots \right)$	 Kurve 19
20 	$f(x) = -\frac{h}{2} - \frac{4h}{\pi^2} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \dots \right) + \frac{2h}{\pi} \left(\sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \dots \right)$	 Kurve 19
21 	$f(x) = \frac{h}{4} - \frac{2h}{\pi^2} \left(\cos x + \frac{\cos 3x}{3^2} + \frac{\cos 5x}{5^2} + \dots \right) + \frac{h}{\pi} \left(\frac{\sin x}{1} - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \dots \right)$	 Kurve 19
22 	$f(x) = \frac{2h\gamma}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos (2n+1)x}{\gamma^2 + (2n+1)^2} + \frac{2h}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1) \sin (2n+1)x}{\gamma^2 + (2n+1)^2}$	 Kurve 19

5.7 Kenngrößen periodischer Signale

5.7.1 Effektivwert, Klirrfaktor, Mischgrößen

- Effektivwert:** Wert einer Gleichgröße, die im Mittel die gleiche elek. Leistung an einem R umsetzt.

$$U_{\text{eff}} = U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{\tau}^{\tau+T} u(t)^2 dt} = \sqrt{U_{\sim}^2 + U_0^2}$$

harmonische Signale: $U_k = \frac{\hat{u}_k}{\sqrt{2}}$

U_{\sim} : Wechselanteil U_0 : Gleichanteil, Mittelwert

- Effektivwert mit **Fourier-Reihe**:

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2} = \sqrt{\sum_{k=0}^{\infty} U_{k,\text{eff}}^2} = \sqrt{U_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \hat{u}_k^2}$$

- Klirrfaktor**, Oberschwingungsgehalt:

Maß für Abweichung eines Signals $x(t)$ von der sin-Form.
Angabe von k in %. Kein Gleichanteil $U_0 = 0$.

$$\begin{aligned} k &= \frac{\text{Effektivwert Oberschwingungen}}{\text{Effektivwert Wechselanteil}} \leq 1 \\ &= \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{\infty} U_k^2}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} U_k^2}} = \frac{\sqrt{U_{\sim}^2 - U_1^2}}{U_{\sim}} \\ &= \sqrt{\frac{0,5 \cdot \sum_{k=2}^{\infty} \hat{u}_k^2}{0,5 \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \hat{u}_k^2}} \quad \text{mit FR-Amplituden } \hat{u}_k \\ &= \sqrt{1 - \frac{U_1^2}{U_{\sim}^2}} = \sqrt{1 - g^2} \quad \text{mit } g = \frac{U_1}{U_{\sim}} \\ k_m &= \frac{U_m}{U_{\sim}} \quad k_1 = g = \sqrt{1 - k^2} \end{aligned}$$

Für Wechselgrößen lässt sich k einfach mit **Grundschwingungsgehalt** g ermitteln (*gilt immer*).

- Mischgrößen:**

- Schwingungsgehalt:

$$s = \frac{U_{\sim}}{U} = \frac{\text{Effektivwert des Wechselanteils}}{\text{Effektivwert der Mischgröße}}$$

- Welligkeit:

$$w = \frac{U_{\sim}}{U_0} = \frac{\text{Effektivwert des Wechselanteils}}{\text{Gleichanteil}}$$

- Riffelfaktor:

$$R = \frac{\hat{u}_{\sim}}{U_0} = \frac{\text{Scheitelwert des Wechselanteils}}{\text{Gleichanteil}}$$

5.7.2 Leistungen

- Wirkleistung:**

$$\begin{aligned} P &= \bar{p}(t) = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \cdot i(t) dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underline{u}_k \underline{i}_k^* \leftrightarrow i_k^* = i_{-k} \\ &= P_0 + \sum_{k=1}^{\infty} U_{k,\text{eff}} \cdot I_{k,\text{eff}} \cdot \cos(\varphi_{u,k} - \varphi_{i,k}) \\ &= U_0 \cdot I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\hat{u}_k \cdot \hat{i}_k}{2} \cdot \cos(\varphi_{u,k} - \varphi_{i,k}) \\ &= \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R \quad \text{rein am ohmschen Widerstand!} \end{aligned}$$

- Blindleistung**

Nicht-sinusförmige Größen: Q ist vorzeichenlos! $[Q] = \text{var}$

$$|Q| = \sqrt{Q_v^2 + D^2} = \sqrt{S^2 - P^2}$$

Verschiebungs-/Feldblindleistung Q_v

$$Q_v = \sum_{k=1}^{\infty} U_k \cdot I_k \cdot \sin(\varphi_{u,k} - \varphi_{i,k})$$

Gleiche Frequenz, aber Phasenverschiebung zwischen U und I .

Verzerrungsblindleistung D

auch Oberwellen-, Deformationsblindleistung.

$$D^2 = U_1^2 \cdot (I^2 - I_1^2) = S^2(1 - g^2)$$

nur gültig für sinusförmige Spannung U und nicht-sinusförmigen Strom I .

aus Mischtermen als Produkte von U und I unterschiedlicher Frequenzen.

- Scheinleistung**


Gilt auch für Mischgrößen, da Effektivwerte Gleichanteile enthalten können. Achtung: U, I : **Gesamtsignal!**

$$\begin{aligned} S &= U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} = U \cdot I = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{P^2 + Q_v^2 + D^2} \\ &= \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} U_k^2} \cdot \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} I_k^2} = \sqrt{\left(\sum_{k=0}^{+\infty} U_k^2\right) \cdot \left(\sum_{k=0}^{+\infty} I_k^2\right)} \\ &\neq \sqrt{\sum_{k=0}^{+\infty} U_k^2 \cdot I_k^2} \end{aligned}$$

Nicht-linearer Verbraucher an einer sinusförmigen Spannung U_1 :

$$\begin{aligned} S^2 &= (UI)^2 = U_1^2 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} I_k^2 = \\ &= U_1^2 I_0^2 + U_1^2 \sum_{k=2}^{\infty} I_k^2 + U_1^2 I_1^2 \sin^2 \varphi_1 + U_1^2 I_1^2 \cos^2 \varphi_1 \end{aligned}$$

Räumliche Darstellung der Leistungen:

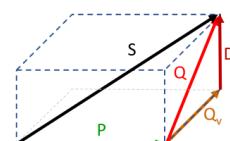

- Leistungsfaktor:**

$$\text{Allgemein: } \lambda = \frac{|P|}{S} = \sqrt{1 - \frac{Q^2}{S^2}} \quad 0 < \lambda < 1$$

$$\text{Sinusförmig: } \lambda = \frac{P}{S} = \cos(\varphi) = \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

6 Fourier-Transformation (FT)

6.1 Hin- und Rücktransformation

Übertragung (nicht-)periodischer Signale in Spektrum/BB.

Bedingung: $x(t)$ absolut integrierbar! $\int_{t=-\infty}^{+\infty} |x(t)|dt < \infty$

$$x(t) \circ \bullet \underline{X}(\omega)$$

Hintransformation - Analyse:

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = \underline{X}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

Rücktransformation - Synthese:

$$\mathcal{F}^{-1}\{\underline{X}(\omega)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underline{X}(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega$$

Komplexwertige Fouriertransformierte:

$$\underline{X}(\omega) = |\underline{X}(\omega)| \cdot e^{j\omega\varphi}$$

Einheit: Amplitudendichte $[x(t)] \cdot s$

6.3 Zeit-Bandbreite-Gesetz

Dualität und Verschiebung ergeben das Zeit-Bandbreite-Gesetz.

$$T_D \cdot \omega_B = \text{konstant}$$

T_D : Signaldauer ω_B : Bandbreite des zugeh. Spektrums

Zeitbereich	Spektrum
schnelle Vorgänge	hohe Frequenzen
langsame Vorgänge	niedrige Frequenzen
steile Flanken	breites Spektrum
langsame Übergänge	enges Spektrum
zeitlich begrenztes Signal	unendlich breites Spektrum
unendlich langes Signal	bandbegrenztes Spektrum

6.2 FT periodischer Signale

- Übergang FR \rightarrow FT:

$$U(\omega) = 2\pi \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{c}_k \cdot \delta(\omega - k\omega_p)$$

- Übergang FT \rightarrow FR, Komplexe Fourierkoeffizienten, periodische Fortsetzung (vgl. Kap. 5.2):

$$\underline{c}_k = \frac{1}{t_p} \cdot \underline{X}(k\omega_1) = \frac{1}{t_p} \int_0^{t_p} x(t) \cdot e^{-j\omega_1 t} dt$$

t_p : Periodizität, Periodendauer.

\underline{c}_k : FR-Koeff. d. periodischen Fortsetzung des endlichen Signals $x(t)$ mit Länge T .

- FR-Koeffizienten \underline{c}_k sind **Abtastwerte** von $\underline{X}(\omega)$ bei den Frequenzen im Linienabstand:

$$\omega = k\omega_1 = k \frac{2\pi}{T} = k \frac{2\pi}{t_p}$$

- Spektrum periodischer Signale:

$$\begin{aligned} U_p(\omega) &= 2\pi \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{\underline{U}(\omega)}{t_p} \cdot \delta(\omega - k\omega_p) \\ &= \omega_p \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{U}(\omega) \cdot \delta(\omega - k\omega_p) \end{aligned}$$

- Abtastfrequenz ω_p :

$$\omega_p = \frac{2\pi}{t_p}$$

6.4 Eigenschaften der FT

	$x(t)$	$\underline{X}(\omega)$
Linearität	$Ax_1(t) + Bx_2(t)$	$A\underline{X}_1(\omega) + B\underline{X}_2(\omega)$
Verschiebung	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} \underline{X}(\omega)$
Modulation	$e^{j\omega_0 t} \cdot x(t)$	$\underline{X}(\omega - \omega_0)$
Differentiation im Frequenzbereich	$t \cdot x(t)$	$j \frac{d\underline{X}(\omega)}{d\omega}$
Differentiation im Zeitbereich	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega \underline{X}(\omega)$
Integration	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{j\omega} \underline{X}(\omega) + \pi X(0) \delta(\omega)$
Zeitskalierung	$x(at)$	$\frac{1}{ a } \underline{X}\left(\frac{\omega}{a}\right), \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
Faltung	$x_1(t) * x_2(t)$	$\underline{X}_1(\omega) \cdot \underline{X}_2(\omega)$
Multiplikation	$x_1(t) \cdot x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi} \underline{X}_1(\omega) * \underline{X}_2(\omega)$
Dualität	$x_1(t)$ $x_2(t)$	$x_2(\omega)$ $2\pi x_1(-\omega)$
Symmetrien	$x(-t)$ $x^*(t)$ $x^*(-t)$	$\frac{X}{X^*}(-\omega)$ $\underline{X}^*(\omega)$
Parsevalsches Theorem	$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underline{X}(\omega) ^2 d\omega$

6.6 Korrespondenzen der FT

$x(t)$	$\underline{X}(\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi \cdot \delta(\omega)$
$\dot{\delta}(t)$	$j\omega$
$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(t - mT)$	$\omega_1 \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_1) \quad \text{mit } \omega_1 = \frac{2\pi}{T}$
$\varepsilon(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$\text{rect}\left(\frac{t}{2aT}\right)$	$2aT \cdot \text{si}(\omega aT)$
$\text{si}(at)$	$\frac{\pi}{ a } \text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)$
$\frac{ a }{\pi} \text{si}(at)$	$\text{rect}\left(\frac{\omega}{2a}\right)$
$\frac{1}{t}$	$-j\pi \text{sign}(\omega)$
$\text{sign}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
$e^{-\alpha t }, \alpha > 0$	$\frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}$
$e^{-a^2 t^2}$	$\frac{\sqrt{\pi}}{a} e^{-\frac{\omega^2}{4a^2}}$

6.5 Symmetrieeigenschaften

Realteil & Betrag: **gerade**
Imaginärteil & Phase: **ungerade**.


$$\underline{X}(-\omega) = \underline{X}^*(\omega)$$

$x(t)$ reell & gerade \leftrightarrow
 $\underline{X}(\omega)$ reell & gerade

$$\underline{X}(\omega) = 2 \cdot \int_0^{\infty} x(t) \cdot \cos(\omega t) dt$$

$x(t)$ reell & ungerade \leftrightarrow $\underline{X}(\omega)$ imaginär & ungerade
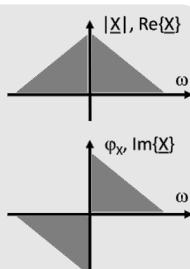
$$\underline{X}(\omega) = -2j \cdot \int_0^{\infty} x(t) \cdot \sin(\omega t) dt$$



6.7 Faltungsregeln

- $a * b = b * a$ kommutativ
- $a * [b * c] = [a * b] * c$
- $a \cdot (f * g) = (a \cdot f) * g = f * (a \cdot g)$
- $a * [b + c] = a * b + a * c$
- $x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$ Ausblendeigenschaft

7 Laplace-Transformation (LPT)

Hintransformation - Analyse:

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = \underline{X}(s) = \int_0^\infty x(t) \cdot e^{-st} dt$$


Rücktransformation - Synthese:

$$\mathcal{L}^{-1}\{\underline{X}(s)\} = x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} \underline{X}(s) \cdot e^{-st} ds$$

Rücktransformation mit Partialbruchzerlegung (PBZ) + Tabelle in Kap. 7.6.

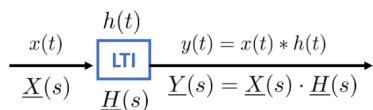7.1 LTI-Systeme im Bildbereich (BB)

$x(t) = h(t) = 0$ für $t < 0$: Rechtsseitige (**kausale**) Signale!



LTI-Systeme im Bildbereich sind **immer** kausal!

7.2 Impuls- und Sprungantwort im BB

Impulsantwort:

$$h(t) \circ \bullet \underline{H}(s)$$

Sprungantwort:

$$g(t) = \int_0^t h(\tau) d\tau \circ \bullet \quad \underline{G}(s) = \frac{\underline{H}(s)}{s}$$



7.3 P/N-Diagramm: Systemeigenschaften

- Stabilität:** Alle Pole von $\underline{H}(s)$ liegen links der ω -Achse.
- Minimalphasiges System:** Alle Nullstellen liegen links der ω -Achse.

7.3.1 Zusammenhang LPT \leftrightarrow FT

Weitere Infos siehe Kap. 4.3.5.

- Konvergenzbereich (Kb): Halbebene rechts vom am weitesten rechts liegenden Pol.
 - Wenn ω -Achse \in Kb, dann existiert eine FT von $\underline{X}(s)$:
- $$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega} = \mathcal{L}\{x(t)\}|_{s=j\omega}$$
- \Rightarrow Wenn System instabil, dann gibt es keine FT!

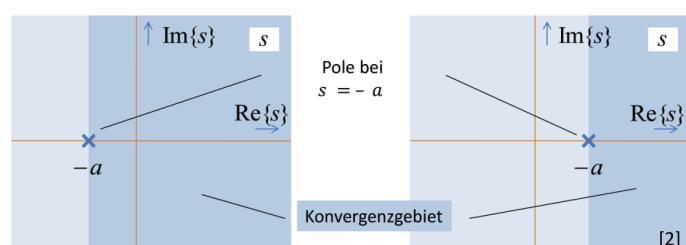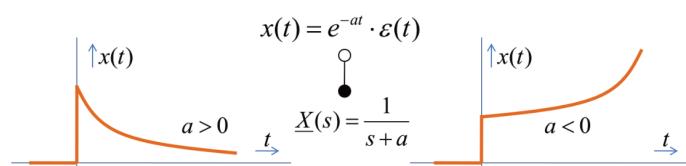

7.4 Partialbruchzerlegung (PBZ)

Für die inverse bzw. Rücktransformation in den Zeitbereich. Beispiele siehe Papula FS. S.157f.

- Einfache Polstellen:

$$\underline{X}(s) = \frac{\underline{Z}(s)}{\underline{N}(s)} = \sum_{n=1}^N \frac{A_n}{(s - p_n)}$$

- Doppelte/k-fache Polstellen:

$$\begin{aligned} \underline{X}(s) &= \frac{\underline{Z}(s)}{\underline{N}(s)} = \frac{\underline{Z}(s)}{(s - p_n)^k} \\ &= \frac{A_1}{s - p_n} + \frac{A_2}{(s - p_n)^2} + \dots + \frac{A_k}{(s - p_n)^k} \end{aligned}$$

- Komplexe Polstellen:

$$\begin{aligned} \underline{X}(s) &= \frac{\underline{Z}(s)}{\underline{N}(s)} = \frac{\underline{Z}(s)}{(s - p_1)(s - p_1^*)} = \frac{B \cdot s + C}{(s - p_1)(s - p_1^*)} \\ &= \frac{B \cdot s + C}{(s - jp_1)(s + jp_1)} \end{aligned}$$

Beachte: Wenn Zählergrad > Nennergrad, muss vor der PBZ eine **Polynomdivision** durchgeführt werden!

7.5 Eigenschaften der LPT

	$\mathbf{x(t)}$	$\underline{\mathbf{X}}(\mathbf{s})$
Linearität	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$a\underline{X}_1(s) + b\underline{X}_2(s)$
Skalierung t	$x(at)$	$\frac{1}{a}\underline{X}\left(\frac{s}{a}\right)$
Skalierung s	$\frac{1}{a}x\left(\frac{t}{a}\right)$	$\underline{X}(as)$
Verschiebung	$x(t - t_0)$	$e^{-s \cdot t_0} \underline{X}(s)$
Modulation	$e^{at} x(t)$	$\underline{X}(s - a)$
Faltung	$x_1(t) * x_2(t)$	$\underline{X}_1(s) \cdot \underline{X}_2(s)$
Differentiation t	$\frac{d}{dt}x(t)$	$s \cdot \underline{X}(s) - x(0^-)$
Differentiation s	$t \cdot x(t)$	$-\frac{d}{ds}\underline{X}(s)$
Integration t	$\int_0^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s}\underline{X}(s)$
Integration s	$\frac{1}{t} \cdot x(t)$	$\int_s^\infty \underline{X}(s) ds$
Anfangswertsatz	$x(t = 0) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \underline{X}(s)$	
Endwertsatz	$x(t \rightarrow \infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \underline{X}(s)$	

7.5.1 Ableitungen

vgl. Kap. 8.1.2.

$$\dot{x}(t) \circ \bullet s \cdot \underline{X}(s) - x(0)$$

$$\ddot{x}(t) \circ \bullet s^2 \cdot \underline{X}(s) - s \cdot x(0) - \dot{x}(0)$$

$$x^{(3)}(t) \circ \bullet s^3 \cdot \underline{X}(s) - s^2 \cdot x(0) - s \cdot \dot{x}(0) - \ddot{x}(0)$$

7.6 Korrespondenzen der LPT

Nr.	$\underline{x}(t)$ für $t \geq 0$	$\underline{X}(s)$	Nr.	$\underline{x}(t)$ für $t \geq 0$	$\underline{X}(s)$
10	1	$\frac{1}{s}$	28	$\frac{1}{ab} + \frac{b \cdot e^{-at} - a \cdot e^{-bt}}{ab \cdot (a-b)}$	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$
11	t	$\frac{1}{s^2}$	29	$\frac{e^{-at} + [(a-b)t-1] \cdot e^{-bt}}{(a-b)^2}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)^2}$
12	$\frac{t^n}{n!}$	$\frac{1}{s^{n+1}}$	30	$\frac{[a-b(a-b)t] \cdot e^{-bt} - a \cdot e^{-at}}{(a-b)^2}$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)^2}$
13	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	31	$\frac{(b-c) \cdot e^{-at} + (c-a) \cdot e^{-bt} + (a-b) \cdot e^{-ct}}{(b-a)(c-a)(b-c)}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
14	$\frac{1}{a} \cdot (1 - e^{-at})$	$\frac{1}{s(s+a)}$	32	$\frac{a(b-c) \cdot e^{-at} + b(c-a) \cdot e^{-bt} + c(a-b) \cdot e^{-ct}}{(b-a)(c-b)(c-a)}$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
15	$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$	33	$\frac{1}{2\omega^3} \cdot (\sin \omega t - \omega t \cdot \cos \omega t)$	$\frac{1}{(s^2 + \omega^2)^2}$
16	$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$	34	$\frac{t}{2\omega} \cdot \sin \omega t$	$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
17	$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$	35	$\frac{1}{2\omega} \cdot (\sin \omega t + \omega t \cdot \cos \omega t)$	$\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$
18	$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	36	$\sin^2(\omega t)$	$\frac{2\omega^2}{s(s^2 + 4\omega^2)}$
19	$t \cdot e^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	37	$\cos^2(\omega t)$	$\frac{s^2 + 2\omega^2}{s(s^2 + 4\omega^2)}$
20	$(1 - at) \cdot e^{-at}$	$\frac{s}{(s+a)^2}$	38	$\cos(\omega t + \psi)$	$\frac{s \cos \psi - \omega \sin \psi}{s^2 + \omega^2}$
21	$\frac{1}{a^2} \cdot [1 - (1 + at) \cdot e^{-at}]$	$\frac{1}{s(s+a)^2}$	39	$\sin(\omega t + \psi)$	$\frac{s \sin \psi + \omega \cos \psi}{s^2 + \omega^2}$
22	$\frac{t^2}{2} \cdot e^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^3}$	40	$e^{-at} \cdot \cos(\omega t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
23	$\frac{1}{a^2} \cdot (1 - \cos at)$	$\frac{1}{s(s^2 + a^2)}$	41	$e^{-at} \cdot \sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
24	$\frac{1}{a^2} \cdot (\cosh at - 1)$	$\frac{1}{s(s^2 - a^2)}$	42	$e^{-at} \cdot \cos(\omega t + \psi)$	$\frac{(s+a) \cos \psi - \omega \sin \psi}{(s+a)^2 + \omega^2}$
25	$\frac{1}{a^2} \cdot [at - 1 + e^{-at}]$	$\frac{1}{s^2(s+a)}$	43	$\frac{a \cos \omega t + \omega \sin \omega t - a \cdot e^{-at}}{a^2 + \omega^2}$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2} \cdot \frac{1}{s+a}$
26	$\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{b-a}$	$\frac{1}{(s+a) \cdot (s+b)}$	44	$\frac{a \sin \omega t - \omega \cos \omega t + \omega \cdot e^{-at}}{a^2 + \omega^2}$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \cdot \frac{1}{s+a}$
27	$\frac{a \cdot e^{-at} - b \cdot e^{-bt}}{a-b}$	$\frac{s}{(s+a) \cdot (s+b)}$	45	$\frac{\cos(\omega t + \psi - \gamma) - \cos(\psi - \gamma) \cdot e^{-at}}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}$	$\frac{s \cos \psi - \omega \sin \psi}{(s^2 + \omega^2) \cdot (s+a)}$

Nr	$\underline{x}(t)$ für $t \geq 0$	$\underline{X}(s)$
46	$a^2 > b^2 : \frac{1}{2W} \cdot (e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t})$ $a^2 = b^2 : t \cdot e^{-at}$ $a^2 < b^2 : \frac{1}{\omega_d} \cdot e^{-at} \cdot \sin \omega_d t$	$\frac{1}{s^2 + 2as + b^2}$
47	$a^2 > b^2 : \frac{1}{2W} \cdot (\lambda_1 e^{\lambda_1 t} - \lambda_2 e^{\lambda_2 t})$ $a^2 = b^2 : (1 - at) \cdot e^{-at}$ $a^2 < b^2 : \left(\cos \omega_d t - \frac{a}{\omega_d} \cdot \sin \omega_d t \right) \cdot e^{-at}$	$\frac{s}{s^2 + 2as + b^2}$
48	$a^2 > b^2 : \frac{1}{b^2} \left(1 + \frac{\lambda_2}{2W} \cdot e^{\lambda_1 t} - \frac{\lambda_1}{2W} \cdot e^{\lambda_2 t} \right)$ $a^2 = b^2 : \frac{1}{a^2} [1 - (1 + at) \cdot e^{-at}]$ $a^2 < b^2 : \frac{1}{b^2} \left[1 - \left(\cos \omega_d t + \frac{a}{\omega_d} \cdot \sin \omega_d t \right) \cdot e^{-at} \right]$	$\frac{1}{s(s^2 + 2as + b^2)}$
49	$a^2 > b^2 : \frac{\cos(\omega_0 t + \varphi) + k_1 \cdot e^{-\lambda_1 t} + k_2 \cdot e^{-\lambda_2 t}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ $a^2 = b^2 : \frac{\cos(\omega_0 t + \varphi) + (zt - \cos \varphi) \cdot e^{-at}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ $a^2 < b^2 : \frac{\cos(\omega_0 t + \varphi) - k \cdot \cos(\omega_d t + \beta) \cdot e^{-at}}{\sqrt{x^2 + y^2}}$	$\frac{s \cos \psi - \omega \sin \psi}{(s^2 + \omega^2) \cdot (s^2 + 2as + b^2)}$

$$\lambda_{1,2} = -a \pm W = -a \pm j\omega_d \quad W = \sqrt{a^2 - b^2} = j\omega_d \quad x = b^2 - \omega^2 \quad y = 2a\omega \quad z = \omega \sin \varphi - a \cos \varphi$$

$$\varphi = \arctan \frac{x \sin \varphi - y \cos \varphi}{y \sin \varphi + x \cos \varphi} \quad k = \frac{\cos \varphi}{\cos \beta} \quad k_1 = \frac{\lambda_2 \cos \varphi - \omega \sin \varphi}{2W} \quad k_2 = \frac{\omega \sin \varphi - \lambda_1 \cos \varphi}{2W}$$

$$\beta = \arctan \frac{z}{\omega_d \cos \varphi}, \text{ Dämpfungsgrad,-maß, -konstante: } \vartheta = D = \frac{\delta}{\omega_0} = \frac{a}{b}$$

- zu 45: $\gamma = \arctan \left(\frac{\omega}{a} \right)$
- Aperiodischer Kriechfall: $a^2 > b^2 \leftrightarrow \vartheta > 1$
- Aperiodischer **Grenzfall**: $a^2 = b^2 \leftrightarrow \vartheta = 1$
- Periodischer Schwingfall: $a^2 < b^2 \leftrightarrow 0 < \vartheta < 1$
- Abklingkonstante [s]: $a = \delta = \frac{\vartheta}{T} = \vartheta \omega_0 = \frac{R}{2L}$
- Eck-/Kennkreisfrequenz: $b = \omega_0 = \frac{1}{T} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- Eigenkreisfrequenz: $\omega_d = \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} = \omega_0 \sqrt{1 - \vartheta^2}$

8 Schaltvorgänge

8.1 Berechnungsmethoden

Immer Stetigkeitsbedingungen beachten!

$$x(t=0) = x(0) = x(0^-) = x(0^+)$$

Bauteilverhalten KS/LL: $\underline{X}_C = -j \frac{1}{\omega C}$ $\underline{X}_L = j\omega L$

8.1.1 Vereinfachte Methode

mit Lösungsformeln aus GE1, GE2.

- Bedingung:** konstantes Eingangssignal/Quelle und **einem** unabhängigem Energiespeicher L oder C (DGL 1. Ordnung, eine Zeitkonstante).
- GE1: Schaltung mit **einer** Induktivität L :

$$\tau = \frac{L}{R} \quad I_A = i(0) \quad I_E = i(t \rightarrow \infty)$$

$$i(t) = I_E + (I_A - I_E) \cdot e^{-t/\tau}$$

- GE2: Schaltung mit **einer** Kapazität C :

$$\tau = RC \quad U_A = u(0) \quad U_E = u(t \rightarrow \infty)$$

$$u(t) = U_E + (U_A - U_E) \cdot e^{-t/\tau}$$

8.1.2 Laplace-Transformation der DGL

- DGL aufstellen mit Bauteilgleichungen für R, L, C .
Maschen- und Knotensatz anwenden.

- LPT der DGL durchführen:

$$\dot{x}(t) \circlearrowleft s \cdot \underline{X}(s) - x(0)$$

$$\ddot{x}(t) \circlearrowleft s^2 \cdot \underline{X}(s) - s \cdot x(0) - \frac{dx}{dt}(0)$$

$$x^{(3)}(t) \circlearrowleft s^3 \cdot \underline{X}(s) - s^2 \cdot x(0) - s \cdot \frac{d}{dt}x(0) - \frac{d^2}{dt^2}x(0)$$

Anfangszustand $i_L, u_C \neq 0$ zum Schaltzeitpunkt $x(0)$
wird autom. **berücksichtigt**.

- Auflösen nach gesuchter Größe.

- Rücktransformation in Zeitbereich mit **Tabelle**.

8.1.3 Leere Energiespeicher mit LPT & KWR

- Bedingung:** Alle C ungeladen, Alle L stromlos.

$$u_c(0+) = 0, \quad i_L(0+) = 0$$

- Eingang $x(t)$ mit LPT in Bildbereich $\underline{X}(s)$.

- $H(s)$ aus Schaltung nach Schaltvorgang mit erweiterter KWR bestimmen.


- Ausgang im Bildbereich berechnen: $\underline{Y}(s) = \underline{X}(s) \cdot H(s)$

- Rücktransformation in Zeitbereich mit **Tabelle**.

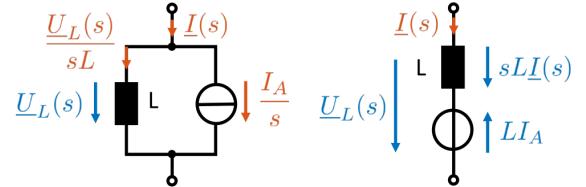8.1.4 Vorgeladene Energiespeicher mit LPT

- Ersatzschaltbild (ESB) für Schaltkreis nach dem Schaltvorgang im Bildbereich erstellen:


- Vorzeichen (VZ) beachten! VZ-Änderung im Zeitbereich auch im Bildbereich gültig!
- Induktivitäten mit Anfangstrom:



$$\underline{U}_L(s) = L \cdot (s \cdot \underline{I}_L(s) - \underbrace{i_L(0)}_{I_A})$$

$$\underline{I}_L(s) = \frac{\underline{U}_L(s)}{sL} + \frac{I_A}{s}$$

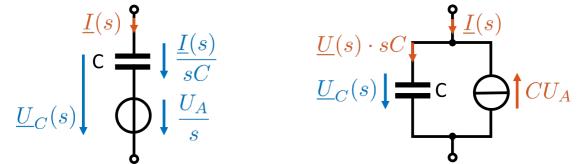- Kapazitäten mit Anfangsspannung/Vorladung:



$$\underline{I}_C(s) = C \cdot (s \cdot \underline{U}_C(s) - \underbrace{u_C(0)}_{U_A})$$

$$\underline{U}_C(s) = \frac{\underline{I}_C(s)}{sC} + \frac{U_A}{s}$$

- $\underline{H}(s)$ aus ESB mit KWR bestimmen.

- Eingang $x(t)$ mit LPT in Bildbereich $\underline{X}(\omega)$.

- Ausgang im Bildbereich berechnen: $\underline{Y}(s) = \underline{X}(s) \cdot \underline{H}(s)$

- Rücktransformation in Zeitbereich mit **Tabelle**.

8.2 Quellenumwandlung

siehe Kap. 7.6 → Korrespondenz Nr.10:

$$\text{Stromquelle: } i_q(t) \cdot \varepsilon(t) \circlearrowleft \frac{I_q(s)}{s}$$


$$\text{Spannungsquelle: } u_q(t) \cdot \varepsilon(t) \circlearrowleft \frac{U_q(s)}{s}$$

8.3 Bauteilgleichungen

$$i_c(t) = C \cdot \frac{du_c(t)}{dt} \quad u_L(t) = L \cdot \frac{di_L(t)}{dt}$$

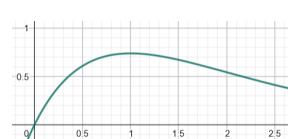8.4 Wichtige Verläufe

$$f(t) = at \cdot e^{-at}, \text{ Maximum bei } t = \frac{1}{a}$$




9 Zeitdiskrete Systeme

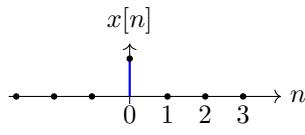9.1 Elementare, zeitdiskrete Signale

- **Einheitsimpuls**, Impulsfolge, Delta-Impuls $\delta(n)$

$$\delta(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$



Eigenschaften:

- Zusammenhang mit Einheitssprung:


$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(n) = 1 \quad \varepsilon(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$$

- Anregung der Impulsantwort
- konstantes Spektrum
- Ausblendeigenschaft:

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot \delta(n-k)$$

- **Einheitssprung**
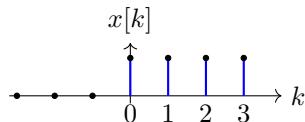
$$\varepsilon(n) = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$



Zusammenhang mit Einheitsimpuls:

$$\delta(n) = \varepsilon(n) - \varepsilon(n-1)$$

- **Rechteckfolge**

$$\text{rect}_N(n) = \begin{cases} 1 & 0 \leq n < N \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$




Zusammenhang mit Einheitsimpuls bzw. -sprung:

$$\begin{aligned} \text{rect}(n) &= \varepsilon(n) + \varepsilon(n-N) \\ &= \varepsilon(n) \cdot \varepsilon(N-1-n) \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \delta(n-k) \end{aligned}$$

- **Zeitdiskreter Sinus**


$$x(n) = A \cdot \sin(\Omega n + \varphi)$$

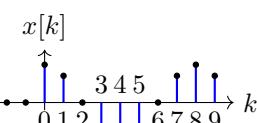A : Amplitude
 Ω : normierte Kreisfrequenz
 φ : Anfangsphase



- **Komplexe Exponentialfolge**
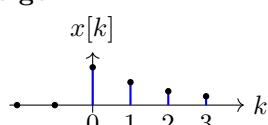
$$\begin{aligned} x(n) &= \underline{A} \cdot e^{S n} \\ &= \underline{A} \cdot e^{(\Sigma + j\Omega)n} \end{aligned}$$



$$S = \Sigma + j\Omega$$

Amplitudenänderung $\Sigma = \sigma T = \sigma / f_A$

normierte Kreisfrequenz $\Omega = \omega T = 2\pi \frac{f_0}{f_A}$


9.2 A/D-Wandlung

- Zeitdiskretisierung, Abtastung, **Abtastrate**: $f_a = \frac{1}{t_a}$

$$x(n) = x_0(t)|_{t=nT_a} = x_0(nT) = x_0\left(\frac{n}{f_a}\right)$$

- Wertdiskretisierung (Quantisierung): Bitbreite, Auflösung: 8 Bit = 256 Stufen.
- Abtastung Analog-Signal \rightarrow **periodische** Fortsetzung des Analog-Spektrums im Abstand von
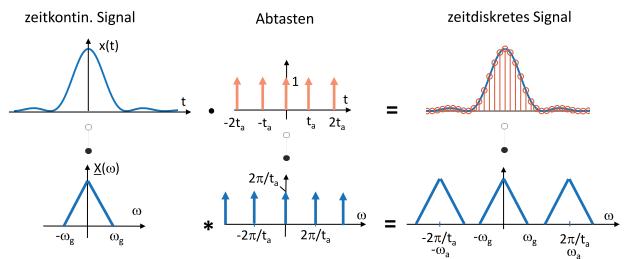
$$\omega_a = \frac{2\pi}{t_a} = 2\pi f_a \quad \text{mit } t_a: \text{Abtastintervall}$$



- **Aliasing**: Spektrale Überlagerung, zusätzliche Frequenzen/Abtastwerte, keine Rekonstruktion des Originalsignals aus $t_a = \frac{1}{f_a}$ möglich.

Abhilfe: Eingangssignal auf ω_g -Band begrenzen und **Abtasttheorem** einhalten, Verringerung von t_a .

$$\omega_a \geq 2\omega_g \quad \text{bzw. } f_a \geq 2f_g$$

$$\omega_g \leq \frac{\omega_a}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{t_a} \quad \text{bzw. } f_g \geq \frac{f_a}{2}$$

Merke: zeitbegrenztes Signal: ∞ langes Spektrum \rightarrow Aliasing
Dirac-Sprung im Signal: ∞ hohe f im Spektrum \rightarrow Aliasing

- Spektrum $U_a(\omega)$ eines abgetasteten Signals $u_a(t)$ mit $T = t_a = \frac{1}{f_a}$ aus einem Analogsignal $u(t)$:

$$\begin{aligned} U_a(\omega) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{U(\omega)}{t_a} \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\ &= \frac{1}{t_a} \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{U}(\omega) \cdot \delta(\omega - k\omega_a) \\ &= \frac{1}{t_a} \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \underline{U}(\omega - k\omega_a) \end{aligned}$$

9.3 Zeitdiskrete LTI-Systeme

9.3.1 Systemeigenschaften

- Kausal:** Anzahl der Pole (Grad des Nenners) $N \geq M$
Anzahl der Nullstellen (Grad des Zählers),
 $h(n) = 0$ für $n < 0$, rechtsseitige Folge.
- Stabil:** Einheitskreis (EK) ∈ Konvergenzbereich (Kb),
absolute Summierbarkeit: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$,
Alle Pole innerhalb des EK.
- minimalphasiges LTI-System:** Alle Nullstellen ∈ EK.

9.3.2 Impuls- & Systemantwort, Faltung

Impulsanregung	Impulsantwort
$x(n) = \delta(n)$	$y(n) = h(n) = S\{\delta(n)\}$
$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot \delta(n-k)$ $\delta(n) = \varepsilon(n) - \varepsilon(n-1)$	$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot h(n-k)$ $= x(n) * h(n)$ $h(n) = g(n) - g(n-1)$ $H(z) = G(z) \cdot \frac{z-1}{z}$
Sprunganregung	Sprungantwort
$x(n) = \varepsilon(n)$	$y(n) = g(n) = S\{\varepsilon(n)\}$
$\varepsilon(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$	$g(n) = \sum_{k=-\infty}^n h(k)$ $G(z) = H(z) \cdot \frac{z}{z-1}$

9.3.3 Faltung mit Hilfstabelle

Beispiel:

$$\begin{aligned}x(n) &= \delta(n) + 2\delta(n-1) + 2\delta(n-2) \\y(n) &= h(n) + 2h(n-1) + 2h(n-2)\end{aligned}$$

n	-1	0	1	2	3	4	5
$h(n)$	0	2	1	1	3		
$2h(n-1)$	0	0	4	2	2	6	
$2h(n-2)$	0	0	0	4	2	2	6
$y(n)$	0	2	5	7	7	8	6

9.3.4 Differenzengleichung \Leftrightarrow Ü-Fkt.

Allgemein:

$$\underline{H}(z) = \frac{\underline{Y}(z)}{\underline{X}(z)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k \cdot z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k \cdot z^{-k}} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k \cdot z^{M-k}}{z^N + \sum_{k=1}^N a_k \cdot z^{N-k}}$$

z -Transformation: $x(n-k) \circledast \underline{X}(z) \cdot z^{-k}$.

$$\begin{aligned}a_0 \cdot y(n) + a_1 \cdot y(n-1) + \dots + a_N \cdot y(n-N) &= \\b_0 \cdot x(n) + b_1 \cdot x(n-1) + \dots + b_M \cdot x(n-M) &\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_0 \cdot \underline{Y}(z) + a_1 \cdot \underline{Y}(z) \cdot z^{-1} + \dots + a_N \cdot \underline{Y}(z) \cdot z^{-N} &= \\b_0 \cdot \underline{X}(z) + b_1 \cdot \underline{X}(z) \cdot z^{-1} + \dots + b_M \cdot \underline{X}(z) \cdot z^{-M} &\end{aligned}$$


Systeme 2. Ordnung:

$$\begin{aligned}\underline{H}(z) &= \frac{b_M}{a_N} = \frac{\underline{Y}(z)}{\underline{X}(z)} = \frac{b_0 \cdot z^2 + b_1 \cdot z + b_2}{z^2 + a_1 \cdot z + a_2} \\&= \frac{b_0 + b_1 \cdot z^{-1} + b_2 \cdot z^{-2}}{1 + a_1 \cdot z^{-1} + a_2 \cdot z^{-2}}\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}a_2 \cdot y(n-2) + a_1 \cdot y(n-1) + a_0 \cdot y(n) &= \\b_2 \cdot x(n-2) + b_1 \cdot x(n-1) + b_0 \cdot x(n) &\\ \Rightarrow y(n) &= \frac{1}{a_0} \cdot [b_0 \cdot x(n) + b_1 \cdot x(n-1) + b_2 \cdot (n-2) \\&\quad - a_1 \cdot y(n-1) - a_2 \cdot y(n-2)]\end{aligned}$$

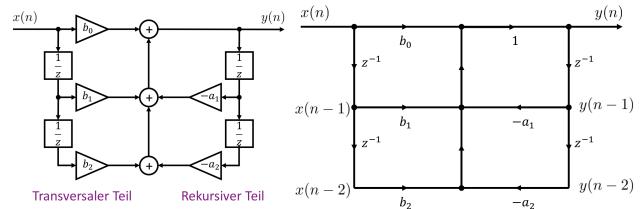9.3.5 Signalflussplan/-graph

$-a_k$: Wert muss negativ sein, ansonsten VZ-Wechsel in der Ü-Fkt bzw. DGL.



9.4 Zeitdiskrete Signale im Spektrum

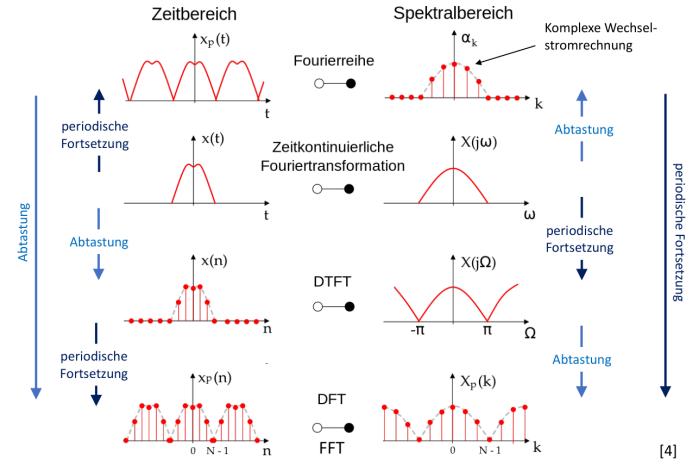

[4]

9.5 Zeitdiskrete Fouriertransformation

- zeitdiskrete Fouriertransformation (DTFT):

$$\underline{X}(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \cdot e^{-j\Omega n}$$

- Rücktransformation, Synthese:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) \cdot e^{j\Omega n} d\Omega$$

- Normierte Kreisfrequenz:

$$\Omega = \omega T = 2\pi f T = 2\pi \frac{f}{f_a}$$

Spektrum $\underline{X}(\Omega)$ ist freq.-kontinuierlich und periodisch mit $T = 2\pi$. $\rightarrow X(\Omega) = X(\Omega + 2\pi)$

- Einheit des Spektrums/Signals: $[\underline{X}(\omega)] = x(n)$

9.6 z-Transformation

Hintransformation, Analysegleichung:

$$\underline{X}(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \cdot z^{-n}$$

Existiert nur für rechtsseitige (kausale) Folgen/Signale!

- Kb darf keine Polstellen enthalten.
- Zeitbegrenzte (kausale) Signale: Kb außerhalb des Ursprungs.
- Unendlich lange (kausale) Signale: Kb außerhalb des Kreises durch betragsgrößte Polstelle.

9.6.1 Rücktransformation mit PBZ

Partialbruchzerlegung allgemein:

$$\underline{X}(z) = \frac{\underline{Z}(z)}{\underline{N}(z)} = \frac{\sum_{m=0}^M b_m z^m}{\sum_{n=0}^N a_n z^n} = \frac{b_M}{a_N} \cdot \frac{\prod_{m=1}^M (z - z_{om})}{\prod_{n=1}^N (z - z_{xn})}$$

Einfache Polstellen p_n :

$$\begin{aligned} \frac{\underline{X}(z)}{z} &= \frac{c_0}{z} + \frac{c_1}{z - z_{x1}} + \frac{c_2}{z - z_{x2}} + \cdots + \frac{c_N}{z - z_{xN}} \\ \Rightarrow \underline{X}(z) &= c_0 + \sum_{n=1}^N c_n \frac{z}{z - p_n} \quad c_0 = 0, \text{ wenn } b_0 = 0 \end{aligned}$$

Sonderfall: n -fache Polstellen bei $z = 0$:

$$\underline{X}(z) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m \cdot z^m}{a_N \cdot z^N} = \sum_{m=0}^M \frac{b_m}{a_N} \cdot z^{m-N}$$

Mehrrechte Polstellen p_n :

$$\begin{aligned} \frac{\underline{X}(z)}{z} &= \frac{c_0}{z} + \frac{c_1}{z - p_n} + \frac{c_2}{(z - p_n)^2} + \cdots + \frac{c_k}{(z - z_{xn})^k} \\ \Rightarrow \underline{X}(z) &= c_0 + c_1 \frac{z}{z - p_n} + c_2 \frac{z}{(z - p_n)^2} + \cdots + c_k \frac{z}{(z - p_n)^k} \end{aligned}$$

9.6.2 Eigenschaften der z-Transformation

	$\underline{x}[n]$	$\underline{X}(z)$
Linearität	$a\underline{x}_1[n] + b\underline{x}_2[n]$	$a\underline{X}_1(z) + b\underline{X}_2(z)$
Verschiebung	$x[n - k]$	$z^{-k} \underline{X}(z)$
Modulation	$a^n x[n]$	$\underline{X}\left(\frac{z}{a}\right)$
Multiplikation	$n \cdot x[n]$	$-z \frac{d}{dz} \underline{X}(z)$
Faltung	$x_1[n] * x_2[n]$	$\underline{X}_1(z) \cdot \underline{X}_2(z)$
Faltung im BB	$x_1[n] \cdot x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi j} \int \underline{X}_1(\eta) \underline{X}_2\left(\frac{z}{\eta}\right) \frac{1}{\eta} d\eta$
Differenzbildung	$x[n] - x[n - 1]$	$\frac{z-1}{z} \underline{X}(z)$
Summenbildung	$\sum_{i=0}^n x[i]$	$\frac{z}{z-1} \underline{X}(z)$

9.6.3 Korrespondenzen der z-Transformation

Normierte Kreisfrequenz $\Omega_1 = \omega T$

Nr.	$\underline{x}[n]$	$\underline{X}(z)$
1	$\delta[n]$	1
2	$\delta[n - i]$	z^{-i}
3	$\varepsilon[n]$	$\frac{z}{z-1}$
4	$\varepsilon[n - i]$	$\frac{z}{z-1} \cdot z^{-i}$
5	$n \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z}{(z-1)^2}$
6	$n^2 \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z(z+1)}{(z-1)^3}$
7	$e^{-an} \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z}{z-e^{-a}}$
8	$n e^{-an} \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{ze^{-a}}{(z-e^{-a})^2}$
9	$a^n \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z}{z-a}$
10	$a^{n-1} \cdot \varepsilon[n - 1]$	$\frac{1}{z-a}$
11	$n a^n \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{za}{(z-a)^2}$
12	$n a^{n-1} \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z}{(z-a)^2}$
13	$(n-1) a^{n-1} \cdot \varepsilon[n - 1]$	$\frac{1}{(z-a)^2}$
14	$n^2 a^n \varepsilon[n]$	$\frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$
15	$\binom{n}{i} a^{n-i} \varepsilon[n - i]$	$\frac{z}{(z-a)^{i+1}}$
16	$\frac{(a^{n+1}-b^{n+1})}{a-b} \varepsilon[n] \quad a \neq b$	$\frac{z^2}{(z-a)(z-b)}$
17	$\frac{1}{n} \varepsilon[n - 1] \cdot \varepsilon[n]$	$\ln\left(\frac{z}{z-1}\right)$
18	$\sin(\Omega_1 n) \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z \sin(\Omega_1)}{z^2 - 2z \cos(\Omega_1) + 1}$
19	$\cos(\Omega_1 n) \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z[z - \cos(\Omega_1)]}{z^2 - 2z \cos(\Omega_1) + 1}$
20	$a^n \sin(\Omega_1 n) \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{za \sin(\Omega_1)}{z^2 - 2za \cos(\Omega_1) + a^2}$
21	$a^n \cos(\Omega_1 n) \cdot \varepsilon[n]$	$\frac{z[z - a \cos(\Omega_1)]}{z^2 - 2za \cos(\Omega_1) + a^2}$
22	$\text{rect}_N[n]$	$\frac{z-z^{-N}}{z-1}$

9.7 LTI-Systeme im Bildbereich

9.7.1 Impuls- und Sprungantwort im BB

$$h(n) \circ \bullet \quad \underline{H}(z) = \underline{G}(z) \cdot \frac{z-1}{z} \quad \underline{G}(z) = \underline{H}(z) \cdot \frac{z}{z-1}$$

9.7.2 PN-Diagramm \Rightarrow Frequenzgang


Wenn zeitdiskretes LTI-System stabil: Ersetze $z = e^{j\Omega}$:

$$\underline{H}(\Omega) = \underline{H}(z)|_{z=e^{j\Omega}} \quad \text{wenn alle Pole innerhalb des EK.}$$

Ermittlung $\underline{H}(\Omega)$: Am Einheitskreis des PN-Diagramms entlang gegen den UZS für $\Omega > 0$ gehen.

z_o : Nullstellen, z_x : Polstellen
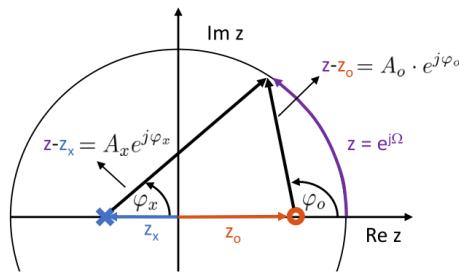
$$\underline{H}(z) = \frac{(z - z_o)}{(z - z_x)} \quad \underline{H}(\Omega) = \frac{(e^{j\Omega} - z_o)}{(e^{j\Omega} - z_x)} = \frac{A_o e^{j\varphi_o}}{A_x e^{j\varphi_x}}$$




Betragsfrequenzgang, Amplitudengang
Pole/Nullstellen \rightarrow Amplitude steigt/sinkt.

$$|\underline{H}(\Omega)| = H(\Omega) = \frac{A_o(\Omega)}{A_x(\Omega)} = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}$$

Phasenfrequenzgang

$$\varphi_H(\Omega) = \varphi_o(\Omega) - \varphi_x(\Omega) = \varphi_Y(\Omega) - \varphi_X(\Omega)$$

Beispiele:

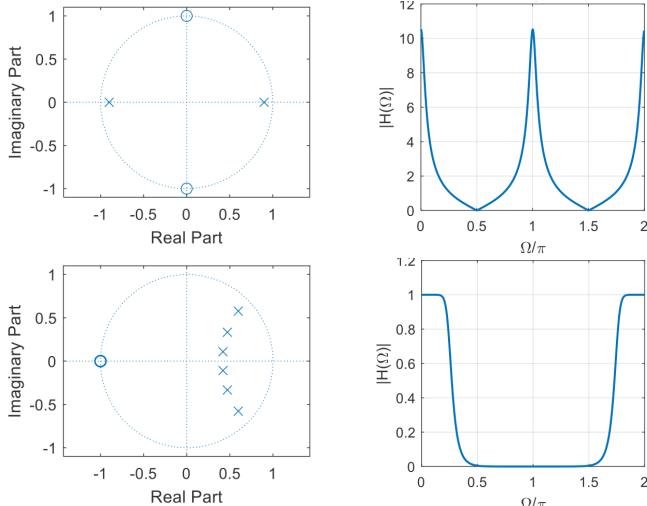

9.7.3 Systemantwort auf harm. Eingangssignale

LTI-System verändert nur Amplitude und Phase von $x(t)$.
Normierte Frequenz $\Omega_1 = \omega T$ bleibt gleich.

Gegeben: $x(n) = \hat{x} \cdot \sin(\Omega_1 n + \varphi_x) + x_0$



Gesucht: $y(n) = \hat{y} \cdot \sin(\Omega_1 n + \varphi_y) + x_0$

$$\hat{y} = \hat{x} \cdot |\underline{H}(\Omega_1)| \quad \varphi_y = \varphi_x + \varphi_H(\Omega_1)$$

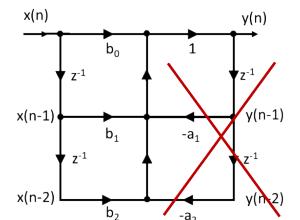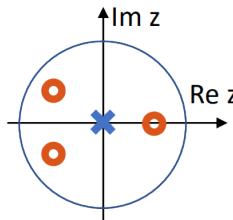9.7.4 Klassifizierung von Systemen



- **Transversale Systeme, FIR, AR:**

Finite Impulse Response (FIR), Auto-Regressive (AR)
Keine Rückführung von Ausgang $y(n)$ auf Eingang $x(n)$.
 $\Rightarrow a_k = 0$ für $k > 0$.
 \Rightarrow Alle Pole liegen im Ursprung.



- **Rekursive Systeme, IIR, MA:**

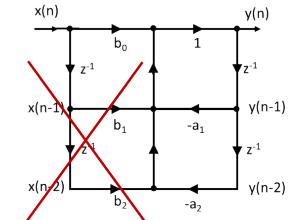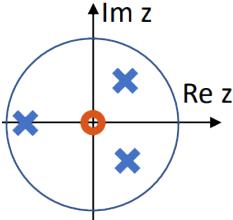Infinite Impulse Response (IIR), Moving-Average (AR)
Aktueller Ausgangswert hängt nur vom aktuellen
Eingangswert und früheren Ausgangswerten ab.
 $\Rightarrow b_k = 0$ für $k > 0$.
 \Rightarrow Alle Nullstellen liegen im Ursprung.



- **allgemeine Systeme, ARMA:**

Auto-Regressive Moving Average \rightarrow transversal-
rekursives System.